

FIFO和verilog memory型的例子

memory型

memory型指的是当你需要设计多个相同的位宽的信号时，采用的语法，例：

```
1 reg [4:0] addr [3:0]; // 定义了一个memory型变量addr，该变量有4组（序号0~3），每组的长度为5bits（0~4）
```

如何使用


```
1 addr[0][3:1] = data[2:0] // 将data的0~2位的值赋值给addr的第0组信号的1~3位
2 temp = addr[0][3] //将addr第0组信号的第三位赋值给temp,temp是1bit
```

注意区分


```
1 reg [3:0] rega; //一个4bits大小的reg型变量
2 reg rega [3:0]; //4个1bit大小的reg型变量组合生成的memory型变量
```

同步FIFO简单介绍

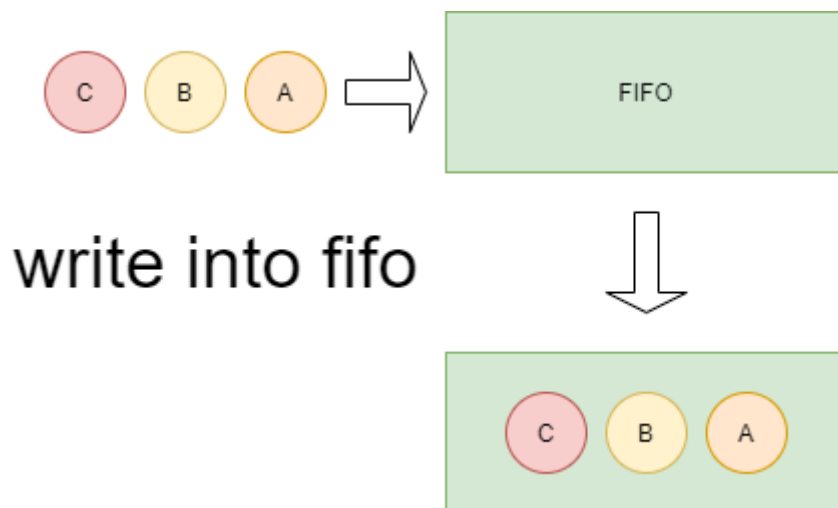FIFO（First-In-First-Out）是一种先进先出的数据交互方式，FIFO根据时钟域不同分为**同步FIFO**和异步FIFO。下面列举同步FIFO的例子。




 上图是一个写入FIFO的例子，图中数据ABC顺序写入FIFO，可以看到FIFO中数据按照顺序存储。



然后是从FIFO中读出数据时，根据存储的顺序（存储顺序反映了输入的顺序）依次输出数据ABC，实现了First in first out的功能。

一个通用的FIFO结构

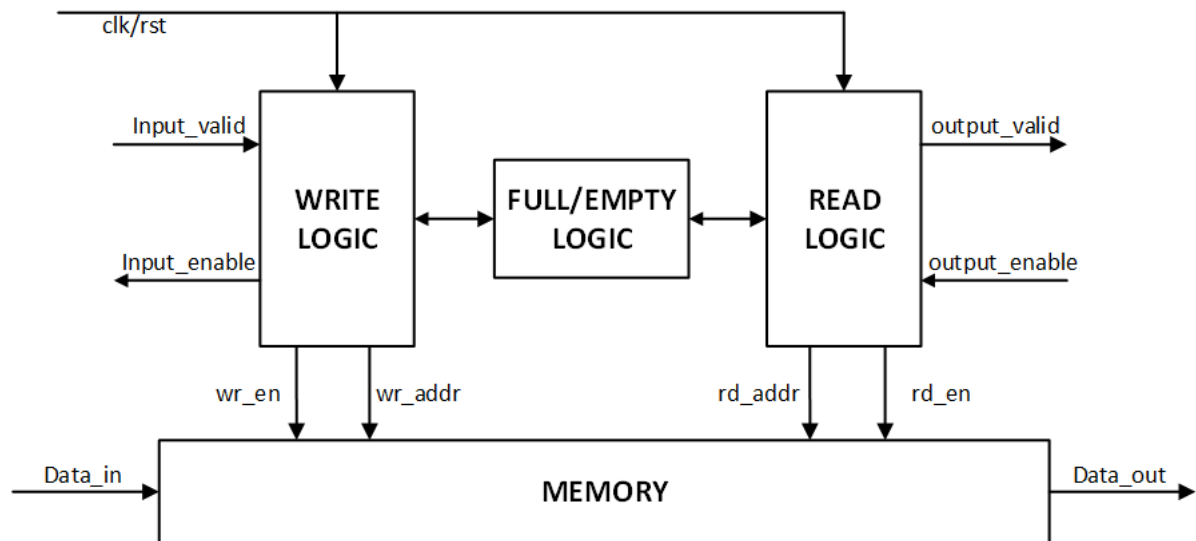

FIFO通常包括读逻辑、写逻辑和判空/满逻辑，三个逻辑各自处理读和写的情况，并生成对应的控制信号input_enable和output_valid，以及写地址或者读地址，然后memory通过读地址或者写地址完成相应的读或者写任务。

一个8读8写的FIFO例子

8读指的是一次读出8bits数据，8写指的是一次写入8bits数据。

FIFO模块

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //////////////////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 2021/12/01 11:44:32
7  // Design Name:
8  // Module Name: sim_fifo
9  // Project Name:
10 // Target Devices:

```

```

11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////
21 //
22
23 module sim_fifo(
24     input clk,
25     input rstn,
26     input write,
27     input read,
28     input [7:0] data,
29     output reg [7:0] out
30 );
31
32     reg [7:0] mem [1:0]; // 开头提到的memory型变量例子，mem是一个深度为2宽度为8bits
                           的memory
33
34     reg write_addr, read_addr; // 一个读地址，一个写地址，表示读或者写的位置信息
35
36     always @(posedge clk or negedge rstn) begin
37         if (rstn == 0)begin
38             write_addr <= 1'b0;
39             read_addr <= 1'b0;
40         end
41         else begin
42             if (write == 1'b1) begin
43                 write_addr <= ~write_addr; // 更新为下一个写地址的位置
44                 mem[write_addr][7:0] <= data[7:0]; // 在memory中写入数据
45                 /*注意这里非阻塞赋值的特点，mem所取的write_addr的值是这次更新之前的值
46
47                 /*例如上升沿到来，write_addr为0，则memory在第0个地址写入，
48                 write_addr更新为1*/
49             end
50             else if (read == 1'b1) begin // 读操作同上
51                 read_addr <= ~read_addr;
52                 out[7:0] <= mem[read_addr][7:0];
53             end
54         end
55     end
56 end
57
58
59 endmodule

```

Testbench


```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 2021/12/01 11:45:04
7  // Design Name:
8  // Module Name: test_sim_fifo
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21
22
23 module test_sim_fifo(
24
25     );
26
27     reg clk, rstn;
28     reg [7:0] data;
29     wire [7:0] out;
30     reg write, read;
31
32     sim_fifo inst_sim_fifo_0(.clk(clk),
33         .rstn(rstn),
34         .write(write),
35         .read(read),
36         .data(data),
37         .out(out));
38
39     always #2 begin
40         clk = ~clk;
41     end
42
43     initial begin
44         clk = 1'b0;
45         rstn = 1'b1;
46         write = 1'b0;
47         read = 1'b0;
48         #1 rstn = 1'b0;
49         #2 rstn = 1'b1;
50     end
51
52     always begin
53         #3;
```

```


54     data = $random()%9'b1_0000_0000;
55     end
56
57     always begin
58         #5;
59         write = 1'b1;
60         #6;
61         write = 1'b0;
62         read = 1'b1;
63         #6;
64         write = 1'b1;
65         read = 1'b0;
66         #3;
67         $finish;
68     end
69
70 endmodule

```

参考波形

 

如图memory中首先写入第0个位置，然后写入第1个位置

 

接上图，写入0x81和0x09之后，开始读数据，先进先出于是读出0x81

大家可以自行跑出波形——分析

注:

- 关于memory的用法可以查阅verilog教程中关于memory类型的部分，简单掌握用法即可。
- FIFO也可查看相关资料。