

第五讲作业

唐嘉良.



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

3.7 (1) 是T或非电路 $Y = (A+B+C)'$

(2) 是个与电路 $Y = ((ABC)')' = ABC.$

(3) $Y = (AB+CD)'(INH)'$

(4) 是个同或电路 $Y = A \odot B$



扫描全能王 创建