

数字电路

Digital Circuits and System

李文明

liwenming@ict.ac.cn



组合逻辑电路



组合逻辑电路重点内容

- 组合逻辑电路的描述方法
- 构成组合逻辑电路的基本组件
- 组合逻辑电路的分析与设计方法
- 常用的组合逻辑电路模块及其应用实例
 - 编码器、译码器、数据选择器、加法器、数据比较器
- 竞争-冒险现象及其避免方法



组合逻辑电路重点内容

- 组合逻辑电路的描述方法
- 构成组合逻辑电路的基本组件
- 组合逻辑电路的分析与设计方法
- 常用的组合逻辑电路模块及其应用实例
 - 编码器、译码器、数据选择器、加法器、数据比较器
- 竞争-冒险现象及其避免方法



概述

- 数字电路分类


- 逻辑功能

- 组合逻辑电路 (组合电路)
 - 时序逻辑电路 (时序电路)

- 组合逻辑电路的特点


- 任意时刻的输出仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关
 - 电路中只包含门电路，没有存储（记忆）单元——电路结构
 
$$\begin{cases} S = (A \oplus B) \oplus CI \\ CO = (A \oplus B)CI + AB \end{cases}$$



组合逻辑的功能描述

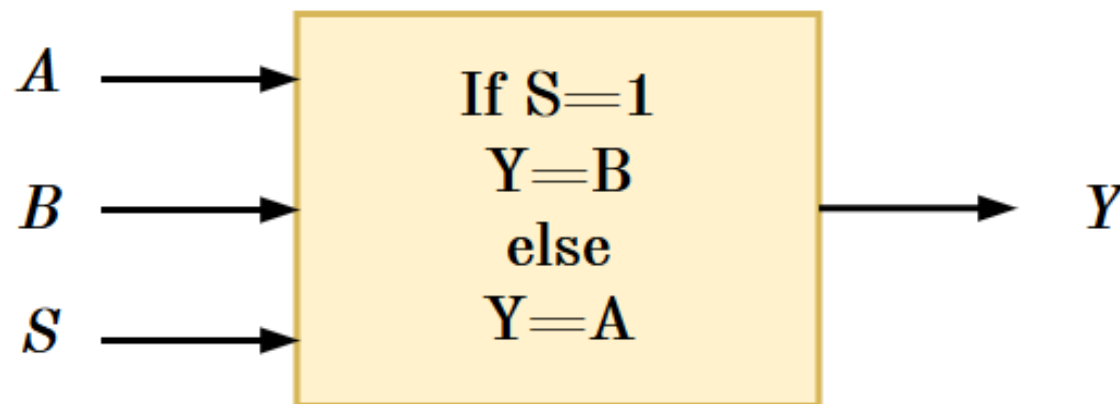- 描述组合逻辑功能的方法
 - 框图
 - 文字功能规范
 - 硬件描述语言
 - 真值表：列出输入的所有可能组合
 - 逻辑函数：3种基本运算（与、或、非）



S	B	A	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Y = \bar{S}\bar{B}A + \bar{S}BA + S\bar{B}\bar{A} + SBA$$

任何组合（布尔）逻辑功能都可以用真值表，或者等价的最小项和(Sum-of-products)形式的逻辑函数表示

组合逻辑电路重点内容

- 组合逻辑电路的描述方法
- 构成组合逻辑电路的基本组件
- 组合逻辑电路的分析与设计方法
- 常用的组合逻辑电路模块及其应用实例
 - 编码器、译码器、数据选择器、加法器、数据比较器
- 竞争-冒险现象及其避免方法



构成最小项和的基本组件

非门


$$Y = A'$$



A	Y
0	1
1	0

与门


$$Y = A \cdot B$$

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

或门

$$Y = A + B$$

 

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


直接生成电路

- 可以采用3级逻辑门直接实现**最小项和**的逻辑函数

1. 非门
2. 与门
3. 或门



传播延迟时间是3级门的延迟时间之和？

前提是：假设每级门的输入端数量任意多，
但物理实现上，这个假设显然是有问题的

 


$$Y = \bar{S}\bar{B}A + \bar{S}BA + S\bar{B}\bar{A} + SBA$$

多于2输入的与、或门构成方式

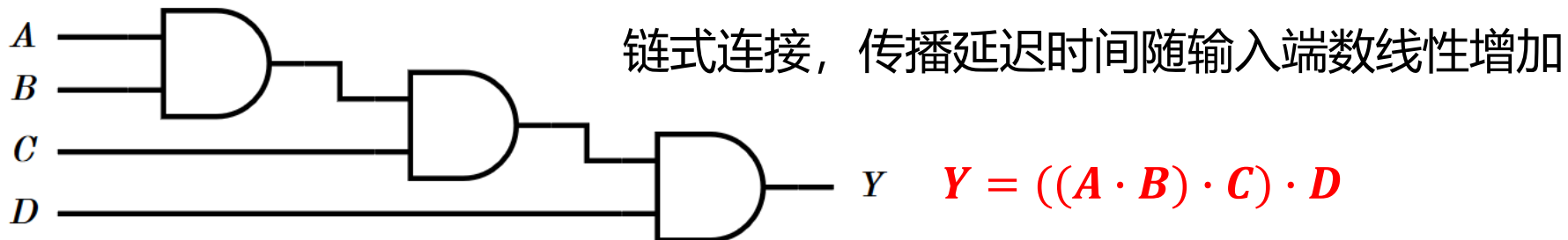 


这两种电路哪个更好？

 


树形连接，传播延迟时间随输入端数对数增加

组合逻辑其他基本组件

与非门 (NAND, Not And)

 


或非门 (NOR, Not Or)

 

在CMOS门实现中，输入电平变高会导致输出电平下降（反过来一样），CMOS门天然具有反相向功能；因此在CMOS逻辑设计中，一般采用NAND或NOR门来实现

但不能用NAND和NOR直接级联的方式扩展输入端，为什么？


异或门 (XOR, exclusive OR)

 

1. XOR门在实现算数逻辑运算和奇偶校验时很有用
2. 也可以用来实现“可编程的反相器”
 - if $A = 0, Y = B$, else $A = 1, Y = \bar{B}$
3. XOR门可以采用链式连接或树型结构来实现多输入XOR逻辑运算

通用逻辑组件


- NAND和NOR是通用的基本逻辑组件

 

任何逻辑都可以采用NAND（或NOR）来实现，CMOS工程上的好消息


多输入NAND和NOR

- 大多数单元库提供2、3、4输入NAND和NOR

 


- 需要更多输入的逻辑模块时，一般采用单元库提供的器件，使用树形结构搭建，这样可以避免互连的FET过多，产生的大电阻效应

8输入NAND

 


8输入NOR

 


最小项和的CMOS实现


$$Y = AB + BC + A\bar{C}$$

 


$$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

 



NAND-NAND形式

 

NOR-NOR形式

 
  
$$\bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$$



组合逻辑电路重点内容

- 组合逻辑电路的描述方法
- 构成组合逻辑电路的基本组件
- 组合逻辑电路的分析与设计方法
- 常用的组合逻辑电路模块及其应用实例
 - 编码器、译码器、数据选择器、加法器、数据比较器
- 竞争-冒险现象及其避免方法



组合逻辑电路的分析步骤


- 目的：通过分析找出电路的逻辑功能
- 步骤
 - 从电路的输入到输出**逐级**写出逻辑函数式
 - 得到表示输入与输出关系的**逻辑关系式**
 - 将函数式**化简或变换**（公式化简法、卡诺图化简法）
 - 为了更加**直观**，有时可以将逻辑函数式转化为**真值表**



组合逻辑电路的分析举例

分析下图逻辑功能，指出该电路的用途

1. 根据逻辑图写出逻辑式

 

$$Y_2(A, B, C, D) = ((DC)'(DBA)')' = DC + DBA$$

$$Y_1(A, B, C, D) = ((D'CB)'(DC'B')'(DC'A')')' = D'CB + DC'B' + DC'A'$$

$$Y_0(A, B, C, D) = ((D'C')'(D'B')')' = D'C' + D'B'$$

组合逻辑电路的分析举例

1. 根据逻辑图写出逻辑式

$$Y_2(A, B, C, D) = ((DC)'(DBA)')' = DC + DBA$$

$$Y_1(A, B, C, D) = ((D'CB)'(DC'B')'(DC'A')')' = D'CB + DC'B' + DC'A'$$

$$Y_0(A, B, C, D) = ((D'C')'(D'B')')' = D'C' + D'B'$$

2. 根据逻辑式画出真值表


3. 由真值表可知，该电路可以判定输入4位二进制数的数值范围

输入				输出		
D	C	B	A	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0



组合逻辑电路分析练习

- 分析下图电路的逻辑功能？

 


组合逻辑电路的设计目标

- 目的
 - 根据给出的实际逻辑问题，求出实现这一逻辑功能的最简单逻辑电路
- “最简”
 - 器件数最少
 - 器件种类最少
 - 器件之间连线最少




组合逻辑电路的设计步骤

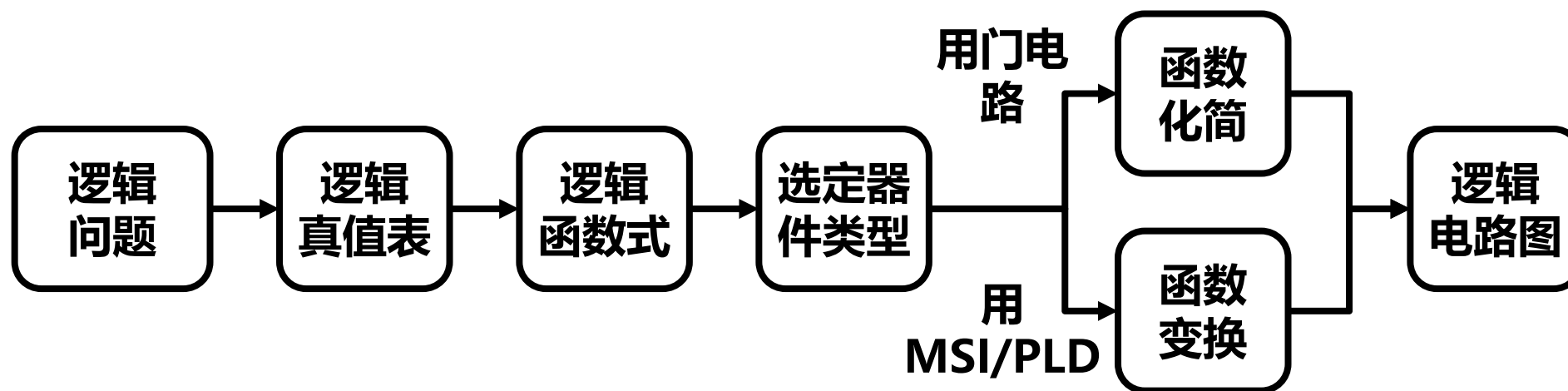1. 逻辑抽象
 - 分析因果关系，确定输入/输出变量
 - 定义逻辑状态的含意（赋值）
 - 列出真值表
2. 写出逻辑函数式
3. 选定器件类型
4. 逻辑函数变换
 - 化简（用门）
 - 变换（用MSI）
 - 进行相应的描述（PLD）
5. 画出逻辑电路图
6. 工艺设计



组合逻辑电路设计举例(1)

 - 设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路
- 正常工作：必有一盏灯点亮，而且只允许有一盏灯点亮
- 故障状态：其他5种点亮状态时，电路发生故障，这时要求发出故障信号，以提醒维护人员前去修理



组合逻辑电路设计举例(2)

1. 首先进行逻辑抽象

- 输入变量：红(R) 黄(A) 绿(G)，亮 “1” 不亮 “0”
- 输出变量：Z，正常工作 “0” 发生故障 “1”

2. 画出真值表，如右图所示

3. 根据真值表写出逻辑表达式

$$Z = R'A'G' + R'AG + RA'G + RAG' + RAG$$

4. 卡诺图化简

$$Z = R'A'G' + RA + RG + AG$$


输入			输出
R	A	G	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

R	AG	A=0		A=1	
		00	01	11	10
0		1	0	1	0
1		0	1	1	1

组合逻辑电路设计举例(3)

5. 画出逻辑电路图

$$Z = R' A' G' + RA + RG + AG$$

 


与门、或门实现

$$Z = R' A' G' + RA + RG + AG$$

$$= ((R' A' G' + RA + RG + AG)')'$$

$$= ((R' A' G')'(RA)'(RG)'(AG)')'$$

 


与非门实现

组合逻辑电路设计举例(4)

- 若要求全部使用“与门”、“或非门”组成电路，需将函数式化为最简与或非表达式
- 圈卡诺图上的“0”，然后求反得到即可
- 化简结果和电路图如下

AG		A=0		A=1	
R		00	01	11	10
0		1	0	1	0
1		0	1	1	1

$$Z = (RA'G' + R'AG' + R'A'G)'$$

 

组合逻辑电路重点内容

- 组合逻辑电路的描述方法
- 构成组合逻辑电路的基本组件
- 组合逻辑电路的分析与设计方法
- 常用的组合逻辑电路模块及其应用实例
 - 编码器、译码器、数据选择器、加法器、数据比较器
- 竞争-冒险现象及其避免方法




常用的组合逻辑电路—编码器

- 编码：区分一系列不同的事物，将其中的每个事物用一个二值代码表示
- 编码器 (Encoder)
 - 将输入的每一个高（或者低）电平信号编成一个对应的二进制代码
 - 编码器分为普通编码器和优先编码器。
 - 根据进制可分为二进制编码器、二 - 十进制编码器



普通编码器(1)

 
- 任何时刻只允许输入一个编码信号，否则将发生混乱
- 例：3位二进制普通编码器
 - $I_0 \sim I_7$ 为信号输入端，高电平有效
 - $Y_2 Y_1 Y_0$ 为三位二进制代码输出端
 - 8线-3线编码器



输 入								输 出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

普通编码器(2)

● 逻辑表达式

 

输 入								输 出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$Y_2 = I_0' I_1' I_2' I_3' I_4 I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5 I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6 I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7$$

$$Y_1 = I_0' I_1' I_2 I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3 I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6 I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7$$

$$Y_0 = I_0' I_1 I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3 I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5 I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7$$

普通编码器(3)

8-3 普通二进制编码器的约束项：任意时刻只允许一个编码信号输入
对表达式

$$Y_2 = I_0' I_1' I_2' I_3' I_4 I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5 I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6 I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7$$

$$Y_1 = I_0' I_1' I_2 I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3 I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6 I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7$$


$$Y_0 = I_0' I_1 I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2 I_3' I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3 I_4' I_5' I_6' I_7' + I_0' I_1' I_2' I_3' I_4' I_5' I_6' I_7$$

化简结果：

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$


$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

 

优先权编码器(1)

 - 允许同时输入两个以上编码信号，当几个输入信号同时出现时，只对其中优先权最高的一个进行编码
- 例：8线-3线优先编码器 **74HC148**
- 设 I_7 优先权最高，依次降低， I_0 优先权最低
- 增加选通输入端 S'
 - 当“ $S' = 0$ ”时，编码器才能正常工作；
 - 当“ $S' = 1$ ”时，所有输出端均被锁定在高电平



优先权编码器(2)

化简后的逻辑函数式

$$\begin{aligned} Y_2' &= ((I_7 + I_6 + I_5 + I_4)S)' \\ Y_1' &= ((I_7 + I_6 + I_5I_4' I_3' + I_2I_4' I_5')S)' \\ Y_0' &= ((I_7 + I_6' I_5 + I_3I_4' I_6' + I_1I_2I_4' I_6')S)' \end{aligned}$$

选通输入端 Y_S' 和扩展端 Y_{EX}' 用于扩展编码功能
当 $Y_S'=0$ 时，电路工作，但**无**编码输入
当 $Y_{EX}'=0$ 时，电路工作，且**有**编码输入

$$\begin{aligned} Y_S' &= (I_7' I_6' I_5' I_4' I_3' I_2' I_1' I_0' S)' \\ Y_{EX}' &= ((I_7' I_6' I_5' I_4' I_3' I_2' I_1' I_0' S)' S)' \\ &= ((I_7 + I_6 + I_5 + I_4 + I_3 + I_2 + I_1 + I_0)S)' \end{aligned}$$

输 入									输 出				
S'	I_0'	I_1'	I_2'	I_3'	I_4'	I_5'	I_6'	I_7'	Y_2'	Y_1'	Y_0'	Y_S'	Y_{EX}'
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	1	0
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	1	0
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

优先权编码器附加信号功能

- 采用附加信号实现多个优先权编码器的级联扩展，
- 如2个8-3编码器，扩展成一个16-4编码器

Y'_S	Y'_{EX}	状态
1	1	不工作
0	1	工作，但无输入
1	0	工作，且有输入
0	0	不可能出现

输 入									输 出				
S'	I'_0	I'_1	I'_2	I'_3	I'_4	I'_5	I'_6	I'_7	Y'_2	Y'_1	Y'_0	Y'_S	Y'_{EX}
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	1	0
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	1	0
0	X	X	X	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

优先权编码器扩展举例(1)

- 用2个74HC148接成16-4线优先编码器，其中， A'_{15} 优先权最高， A'_0 优先权最低
- 解答说明
 - 每个优先权编码器有8个输入，2个编码器16个输入
 - 采用选通 S' 和功能扩展信号 Y'_S 、 Y'_{EX} 实现2个8-3编码器级联工作
 - 根据优先权的要求，若第一片的优先级比第二片高，则第一片的输入为 $A'_{15} \sim A'_8$ ，第二片的输入为 $A'_7 \sim A'_0$ 。当第一片工作，即有输入信号时，第二片禁止工作，也就是使得第二片的 $S' = 1$
 - 由表中可知可将第一片的 Y'_S 接到第二片的 S' 上

Y'_S	Y'_{EX}	状态
1	1	不工作
0	1	工作，但无输入
1	0	工作，且有输入
0	0	不可能出现

优先权编码器扩展举例(2)


- 第一个编码器为高优先权
- 编码器(1)无编码输入时，编码器(2)才允许工作
- 编码器(1)的 $Y'_{EX} = 0$ 时，表示对 $A'_{15} \sim A'_8$ 的编码
- 低3位输出是两个编码器输出相应位的“与非”

$$Z_3 = (Y'_{1EX})'$$

$$Z_2 = (Y'_{12}Y'_{22})'$$

$$Z_1 = (Y'_{11}Y'_{21})'$$

$$Z_0 = (Y'_{10}Y'_{20})'$$

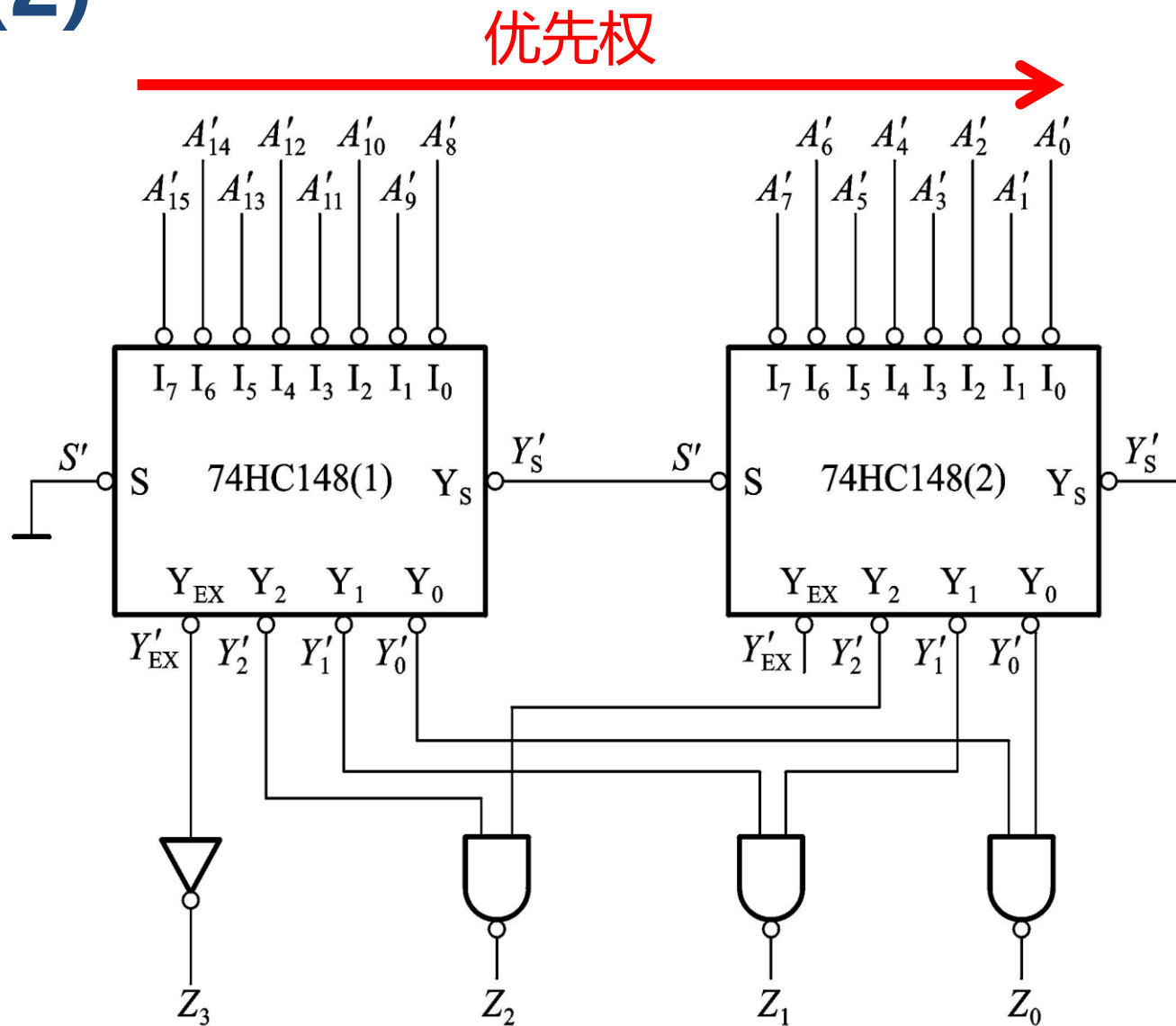


二一十进制优先权编码器

- “1~9”是9个输入信号，DCBA是4位编码输出，编码值：**0110 ~ 1110**
- “9”优先权最高，“1”优先级最低
- DCBA为四位二进制BCD码（**反码**）输出端
- 输入的低电平信号变成一个对应的十进制的编码

SN54/74LS147
FUNCTION TABLE

INPUTS									OUTPUTS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	D	C	B	A
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	H	H
X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	L	L	L
X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	L	L	H
X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	H	L
X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L
X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

 H = HIGH Logic Level, L = LOW Logic Level, X = Irrelevant



组合逻辑电路重点内容

- 组合逻辑电路的描述方法
- 构成组合逻辑电路的基本组件
- 组合逻辑电路的分析与设计方法
- 常用的组合逻辑电路模块及其应用实例
 - 编码器、译码器、数据选择器、加法器、数据比较器
- 竞争-冒险现象及其避免方法



常用的组合逻辑电路—译码器

- 将一个**多位二进制数码**转换成相应的**一个电平信号**
- 例3-8译码器，工作时：

最小项译码器

$$CS_1 = 1, CS_2 + CS_3 = 0$$

$$Y'_0 = A'_2 A'_1 A'_0 = m'_0$$

$$Y'_1 = A'_2 A'_1 A_0 = m'_1$$

$$Y'_2 = A'_2 A_1 A'_0 = m'_2$$

$$Y'_3 = A'_2 A_1 A_0 = m'_3$$

$$Y'_4 = A_2 A'_1 A'_0 = m'_4$$

$$Y'_5 = A_2 A'_1 A_0 = m'_5$$


$$Y'_6 = A_2 A_1 A'_0 = m'_6$$

$$Y'_7 = A_2 A_1 A_0 = m'_7$$

输 入			输 出									
CS_1	$CS_2 + CS_3$	A_2 A_1 A_0	Y'_7	Y'_6	Y'_5	Y'_4	Y'_3	Y'_2	Y'_1	Y'_0		
0	X	X X X	1	1	1	1	1	1	1	1		
X	1	X X X	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	0	0 0 0	1	1	1	1	1	1	1	0		
1	0	0 0 1	1	1	1	1	1	1	0	1		
1	0	0 1 0	1	1	1	1	1	0	1	1		
1	0	0 1 1	1	1	1	1	0	1	1	1		
1	0	1 0 0	1	1	1	0	1	1	1	1		
1	0	1 0 1	1	1	0	1	1	1	1	1		
1	0	1 1 0	1	0	1	1	1	1	1	1		
1	0	1 1 1	0	1	1	1	1	1	1	1		

二进制3-8译码器电路图

- 当 $CS_1 = 1$, $CS_2 + CS_2 = 0$ 时, 输出端的逻辑式为 $Y_i' = m_i'$
- 数据分配器 (多路器) 功能:
 - 当 $CS_2 + CS_2 = 0$ 时, 数据由 CS_1 端输入, 地址 $A_2A_1A_0$ 的取值决定 CS_1 的状态从哪个输出端出现, CS_1 称为“数据”输入端, $A_2A_1A_0$ 称为“地址”输入端
 - 如当 $A_2A_1A_0 = 101$ 时, 其他门输出端全是高电平, $Y_5' = CS_1'$, 数据以反码输出

 

二进制3-8译码器功能扩展

- 用两个74HC138接成4线-16线译码器

74HC138(1)

$$S_1 = 1$$

$$S'_2 = S'_3 = D_3$$

$$A_2 = D_2$$

$$A_1 = D_1$$

$$A_0 = D_0$$

74HC138(2)


$$S_1 = D_3$$

$$S'_2 = S'_3 = 0$$

$$A_2 = D_2$$


$$A_1 = D_1$$

$$A_0 = D_0$$

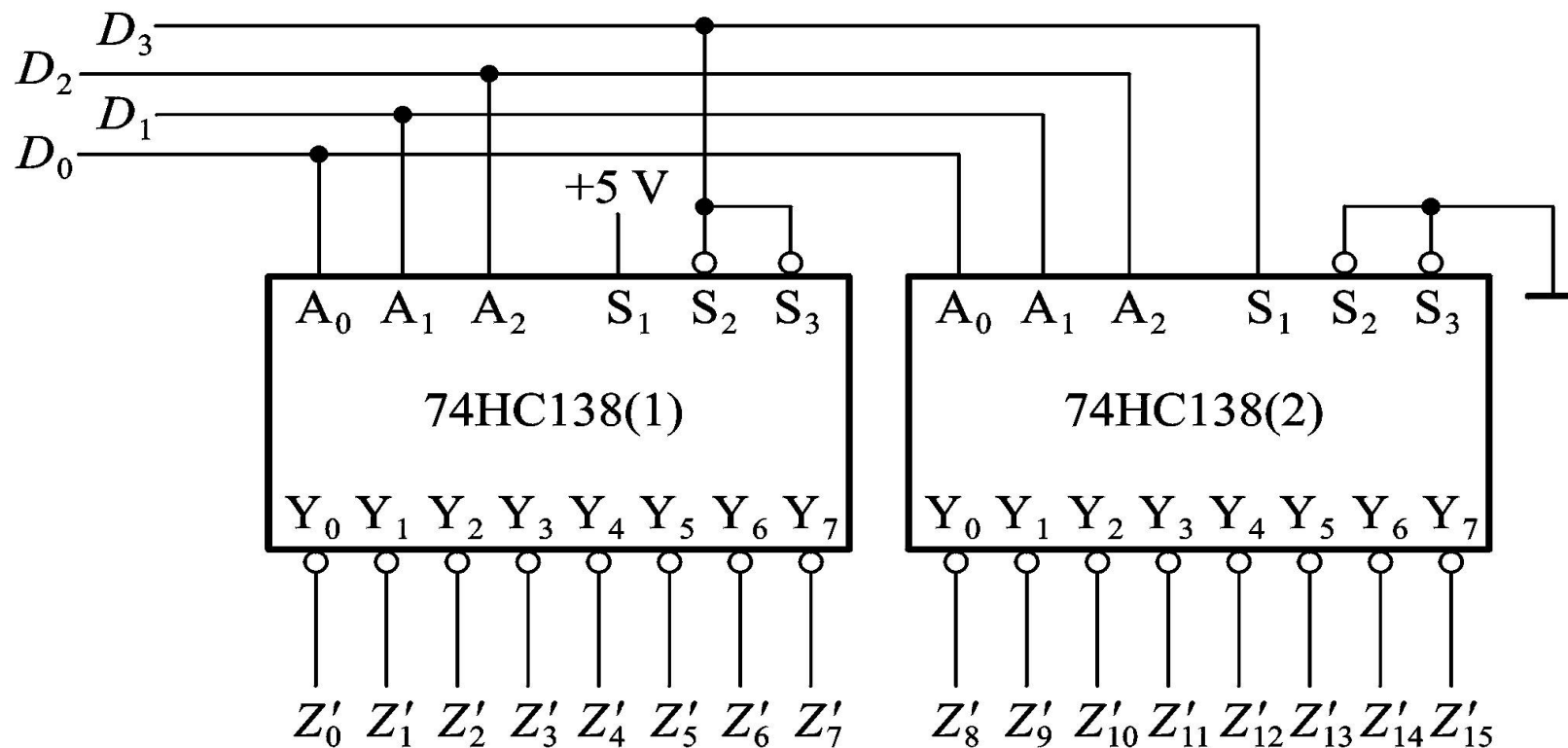

二极管阵列构成的译码器

 - 用二极管 “与门阵列” 构成的3-8线译码器
- 设 $V_{CC} = 5V$ ，输入信号高电平为3V，低电平是0V，二极管导通压降为0.7V
- $A_2, A_1, A_0, A'_2, A'_1, A'_0$ 中的6个列线有为“0”的状态时，与其相连的所有二极管处于导通状态，对应的Y线输出为“0” (0.7V)
- 优点：电路比较简单
- 缺点：电路的输入电阻较低而输出电阻较高，输出的高、低电平信号发生偏移



二十进制译码器电路图、逻辑式

- 把输入的二进制BCD码转换成输出的10个电平信号，例74HC42

$$Y'_0 = (A'_3 A'_2 A'_1 A'_0)' \quad Y'_5 = (A'_3 A'_2 A'_1 A_0)'$$


$$Y'_1 = (A'_3 A'_2 A'_1 A_0)' \quad Y'_6 = (A'_3 A'_2 A_1 A'_0)'$$

$$Y'_2 = (A'_3 A'_2 A_1 A'_0)' \quad Y'_7 = (A'_3 A'_2 A_1 A_0)'$$

$$Y'_3 = (A'_3 A'_2 A_1 A_0)' \quad Y'_8 = (A_3 A'_2 A'_1 A'_0)'$$

$$Y'_4 = (A'_3 A_2 A'_1 A'_0)' \quad Y'_9 = (A_3 A'_2 A'_1 A_0)$$
 
$$Y'_i = m'_i \quad (i = 0, 1, \dots, 9)$$



二十进制译码器真值表

正常译码

拒绝伪码

序号	输 入				输 出									
	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y' ₉	Y' ₈	Y' ₇	Y' ₆	Y' ₅	Y' ₄	Y' ₃	Y' ₂	Y' ₁	Y' ₀
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



问题和建议?

