



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

4.24 8选1数据选择器逻辑式为 $Y = (A_2'A_1'A_0') \cdot D_0 + A_2'A_1'A_0 \cdot D_1$

$+ A_2'A_1A_0' \cdot D_2 + A_2'A_1A_0 \cdot D_3 + A_2A_1'A_0' \cdot D_4 + A_2A_1'A_0 \cdot D_5 + A_2A_1A_0' \cdot D_6 + A_2A_1A_0 \cdot D_7$


由Truth table得 $Y = S_1'S_0'A \cdot B + S_0'S_0(A+B) + S_1S_0'(A'B+AB')$

$+ S_1S_0A' \cdot 1$


对照得 $Y = S_1'S_0'A' \cdot D_0 + S_1'S_0'A \cdot B + S_1'S_0A' \cdot B + S_1'S_0A \cdot 1$

$+ S_1S_0'A' \cdot B + S_1S_0'A \cdot B' + S_1S_0A' \cdot 1 + S_1S_0A \cdot D_7$

⇒

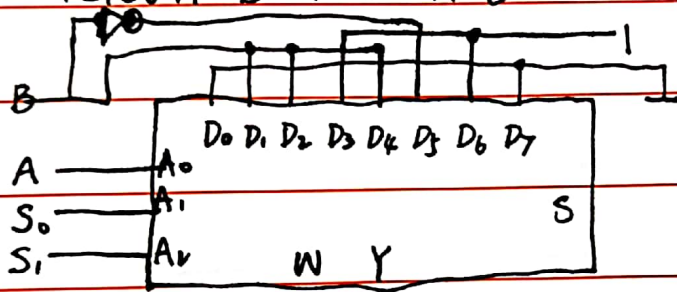

4.27

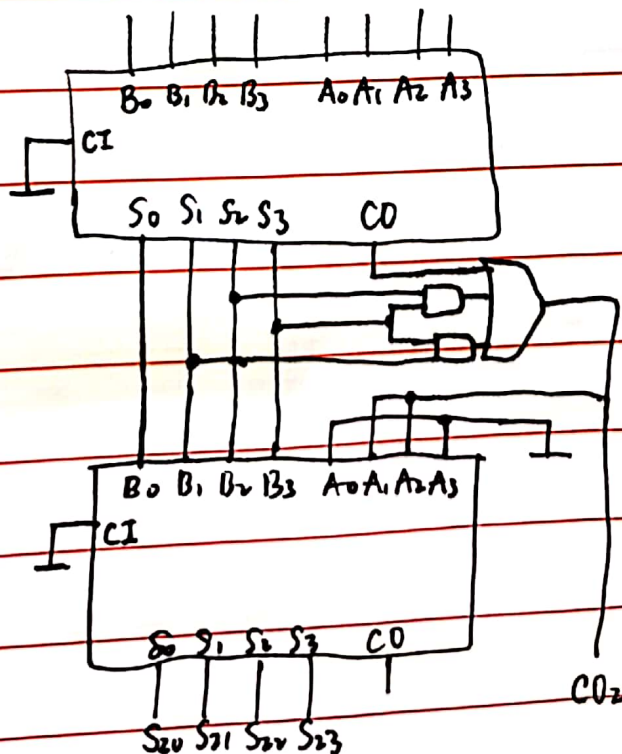

$CO_2 = CO_1 + S_{13}S_{12} + S_{13}S_{11}$



扫描全能王 创建



4.32

$$Y = A'CD + ABD + BC' + CD'$$

1

当 $B=0, C=D=1$ 时 $Y=A+A'$, 存在.

当 $A=1 \neq D, C=0$ 时, $Y=B+B'$ 存在

当 $B=1, D=1, A=0$ 时, $Y=C+C'$ 存在

当 $A=1, D=0, C=1$ 时, $Y=D+D'$, 存在

4.28

需要用3片

