



4.3.  $Y_1 = ABC + (A+B+C)(AB+AC+BC)' = ABC + AB'C' + A'BC' + A'B'C.$

$Y_2 = AB+BC+AC.$

这是全加器

4.4  $COMP=1, Z=0$  时,  $Y_1 = A_1'$

$Y_2 = A_2$

$Y_3 = A_2 \oplus A_3$


$Y_4 = (A_2 + A_3 + A_4)'$

$COMP=0, Z=0$  时,  $Y_1 = A_1$

$Y_2 = A_2$

$Y_3 = A_3$

$Y_4 = A_4$

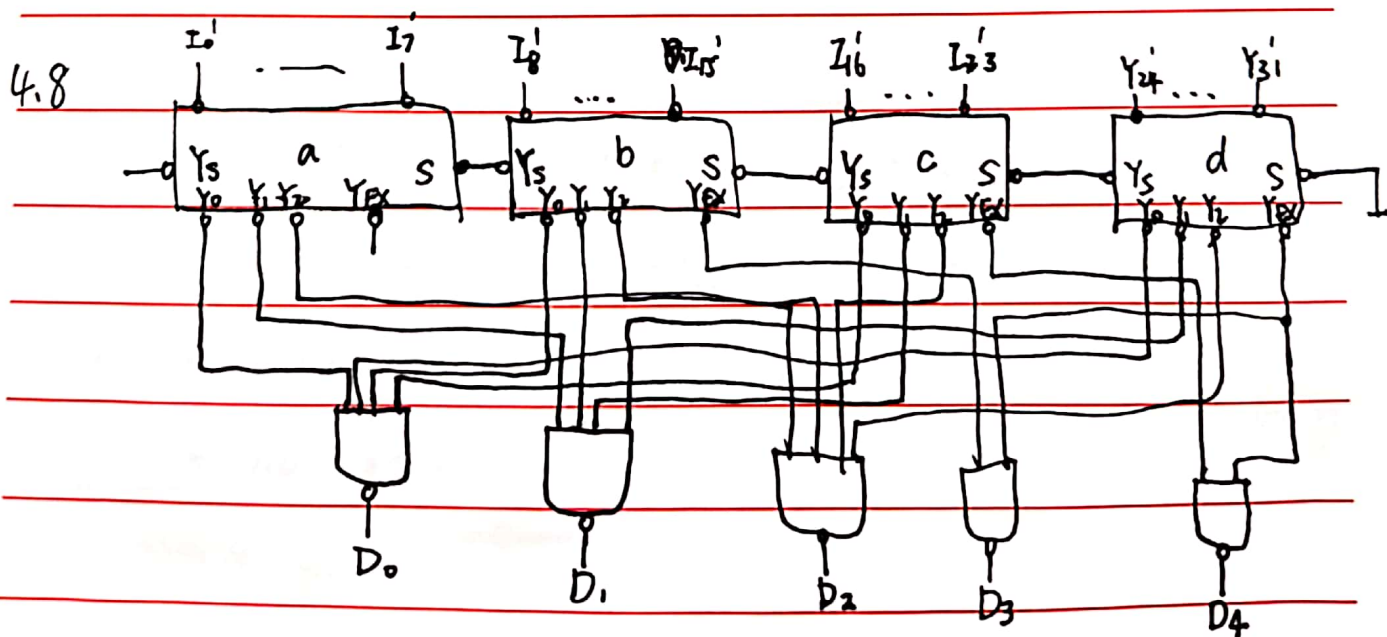




$$4.13 \quad Y_1 = m_1 + m_2 + m_4 + m_8 = (m_1' m_2' m_4' m_8')' = (Y_1' Y_2' Y_4' Y_8')'$$

$$Y_2 = m_7 + m_{11} + m_{13} + m_{14} = (Y_7' Y_{11}' Y_{13}' Y_{14}')'$$
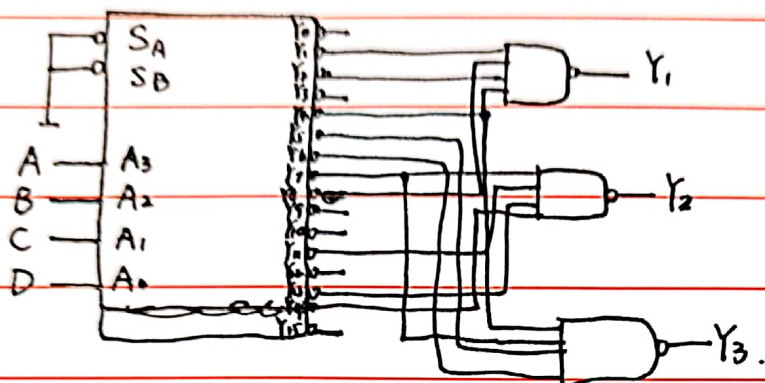
$$Y_3 = m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = (Y_4' Y_5' Y_6' Y_7')'$$



$$4.17 \quad Y_1 = [0 \cdot N'M' + 0 \cdot N'M + QNM' + QNM] \cdot p' = NP'Q$$

$$\text{同理 } Y_2 = N'PQ$$

$$\Rightarrow Z = Y_1 + Y_2 = NP'Q + N'PQ$$

$$4.19 \quad Y = D_0(A_2'A_1'A_0') + D_1(A_2'A_1'A_0) + D_2(A_2'A_1A_0') + D_3(A_2'A_1A_0) \\ + D_4(A_2A_1'A_0') + D_5(A_2A_1'A_0) + D_6(A_2A_1A_0') + D_7(A_2A_1A_0)$$

$$\Rightarrow Y = (A'B'C') \cdot D + (A'B'C) \cdot D + (A'BC') \cdot D' + (A'BC) \cdot 1$$

$$+ (AB'C') \cdot D + (AB'C) \cdot D + (ABC') \cdot 1 + (ABC) \cdot 1$$

