

数字电路

Digital Circuits and System

李文明

liwenming@ict.ac.cn



硬件描述语言



Reference

- David Culler, EECS 150 - Components and Design Techniques for Digital Systems
- Ronald Fearing, EECS150 - Digital Design, <http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~cs150>
- Philip Levis, EE108A: Digital Systems I, <http://web.stanford.edu/class/archive/ee/ee108a/ee108a.1082/>
- Verilog® HDL Quick Reference Guide, Sutherland HDL, Inc.
- IEEE Std 1364-2001, IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language, IEEE Computer Society, Sponsored by the Design Automation Standards Committee



HDL发展过程

- 1985年起源于Gateway, 1989年被Cadence收购
- 起初作为仿真语言, 后成为可综合, Berkeley在80年代开发, 90年代商用
- 同一时代, VHDL在DoD支持公开使用, 使其快速流行
- 为避免失去市场份额, Cadence公司1990也把Verilog公开
- 1993年IEEE成立标准工作组, 于1995年发布IEEE-1394(Verilog), 目前标准是IEEE 1364-2001
- 硅谷的大部分公司采用Verilog, 类C语言, 具有更广的仿真工具软件支撑
- VHDL仍在大学、欧洲、日本等使用
- 目前大多数EDA工具对两种语言都支持
- 最新的Verilog语言是System Verilog
- 最新的HDL: 基于C++, OSCI(Open System C Initiative)



SystemVerilog 3.1a
Language Reference Manual

Accellera's Extensions to Verilog®

Abstract: a set of extensions to the IEEE 1364-2001 Verilog Hardware Description Language to aid in the creation and verification of abstract architectural level models

586页



Verilog与VHDL比较

VHDL：采用自顶向下原则，把一个设计分解成小块 “Components”

- Entity：描述接口信号和基本构件模块
- Architecture：描述行为，每个Entity可以包括多个Architecture
- Configuration：部件列表，其行为可被Entity使用
- Package：用于构建一个设计的工具箱

Verilog：整个设计一个构建模块

- Module：通过端口实现模块间连接
- 一般每个文件描述一个Module
- 最顶层Module通过例化包含其他Module
- Module可以采用行为级，或结构化方法描述电路
- 行为级描述规范定义的数字系统行为
- 结构规范采用分级的方法连接各个子模块




Verilog与VHDL的相似性

- 两种语言都可以实现从顶层逻辑抽象，到底层逻辑实现细节的描述
- “仿真”和“综合”是两种最基本的设计工具都可以采用Verilog和VHDL语言类似实现
- 语言本身不是设计工具集，也不是设计方法，但语言必须与工具集和设计方法结合发挥作用
- 最新的语言：System C, Universal Verification Methodology(UVM), 和 IP-XACT



Accellera 生态系统

<https://www.accellera.org/downloads>

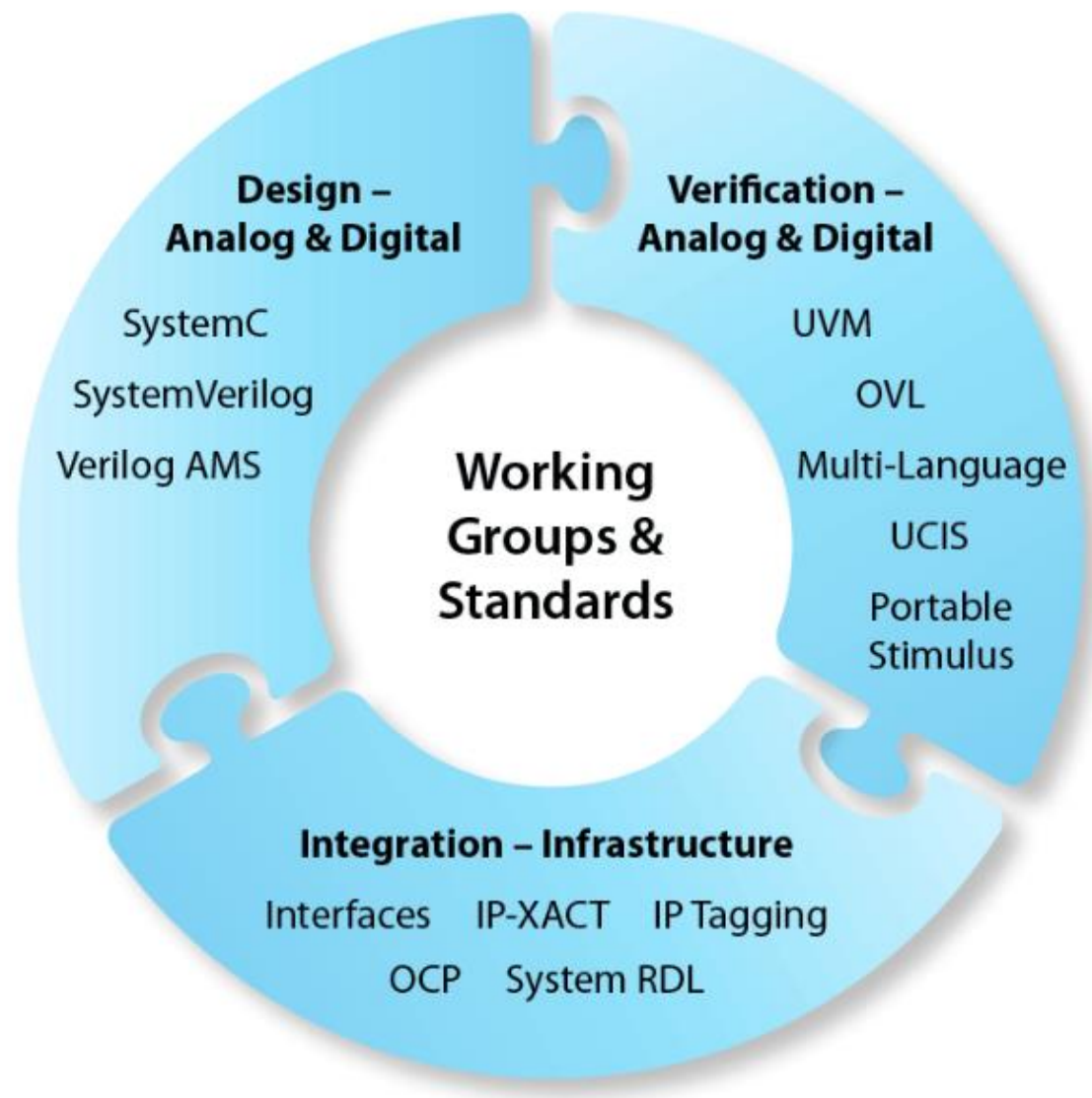

Verilog与VHDL是否有区别？

- 从语言的能力角度看，两者没有区别
- 语言的选择主要取决于设计或者自身的偏好，以及能够获得的可用工具链或商业上的考虑等
- VHDL相对“难”学，像ADA语言
- Verilog比较“容易”学，像C语言



综述

- 摩尔定律，芯片内晶体管数每18个月翻一翻，新技术的推动改变了设计取舍的原则
- ASIC，可编程器件，微处理器技术
- 可编程逻辑器件，缩短了设计开发和上市时间
- FPGA技术
 - 互连可编程
 - 逻辑可配置：LUT+存储
 - 块RAM
 - IO块



提纲

- 网表
- 设计流程
- 什么是HDL
- Verilog
 - 声明
 - 结构模型
 - 行为模型
 - 语言的元素
 - 若干举例





牢记：设计是一种表示

- 如何表示一个数字逻辑系统？
- 部件
 - 逻辑表达式，真值表
 - 存储的符号，时序图
- 连接关系
 - 电路图
- 最重要的问题：面向人的可读性，还是面向机器的可读性？




设计流程-从需求到实现

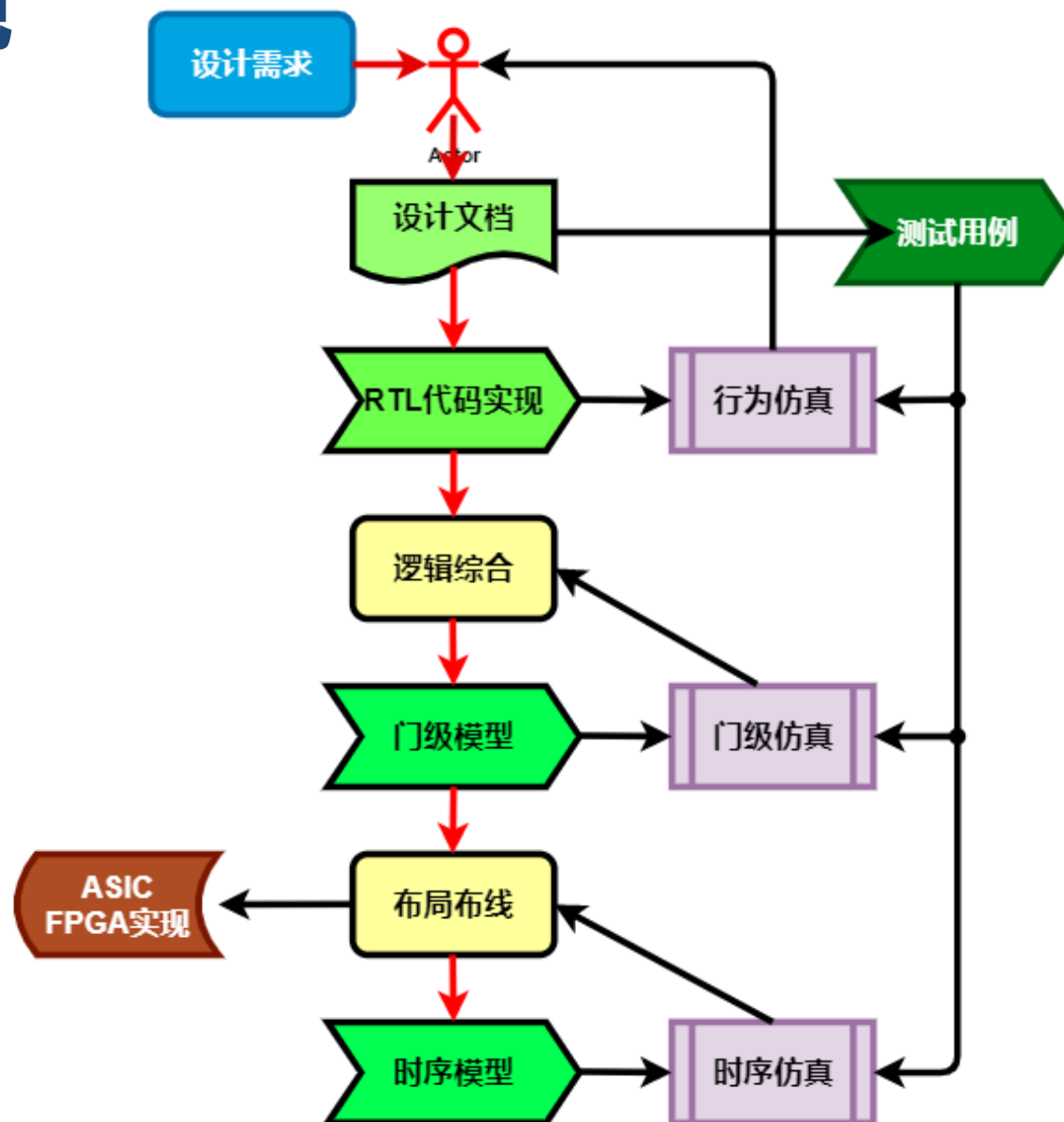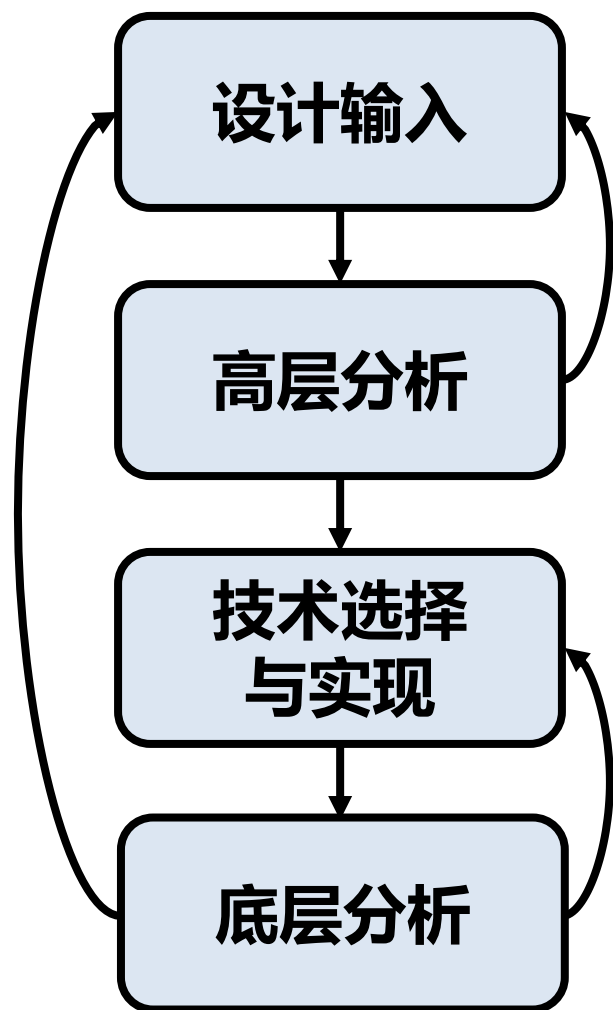

网表(Netlist)

- 网表是设计过程中实现设计表示的关键数据结构，网络连接表
- 网表是部件端点、以及端点间连接关系的数据表示
- 逻辑仿真和实现时都需要网表
- 网表可以是门级，也可以是晶体管级
- 可以是层级的，也可以是无层级平铺的
- 问题：如何生成网表？

 g1 "and" n1 n2 n5
g2 "and" n3 n4 n6
g3 "or" n5 n6 n7




另一种格式

n1 g1.in1
n2 g1.in2
n3 g2.in1
n4 g2.in2
n5 g1.out g3.in1
n6 g2.out g3.in2
n7 g3.out
g1 "and"
g2 "and"
g3 "or"


设计流程—电路如何表示

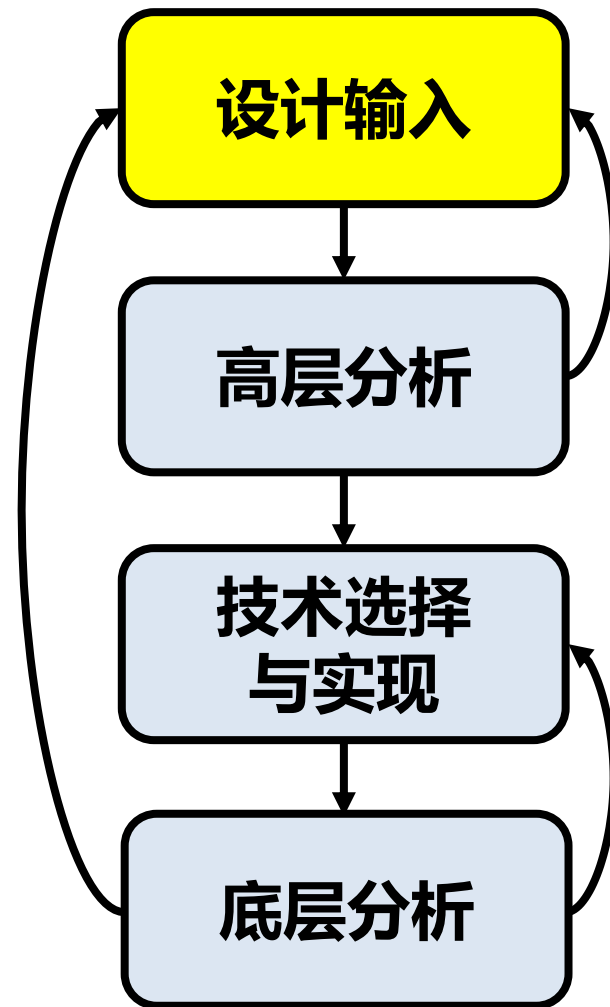- 电路的描述和表示方法
 - 几何法：电路图
 - 文本法：HDL
- 电路的规范和编译结果是网表
 - 通用部件：逻辑门、触发器
 - 与特定技术相关的部件：LUT/CLBs, 晶体管、分散门
 - 高层库原件：加法器、ALUs、寄存器堆、译码器等




设计流程—高层分析

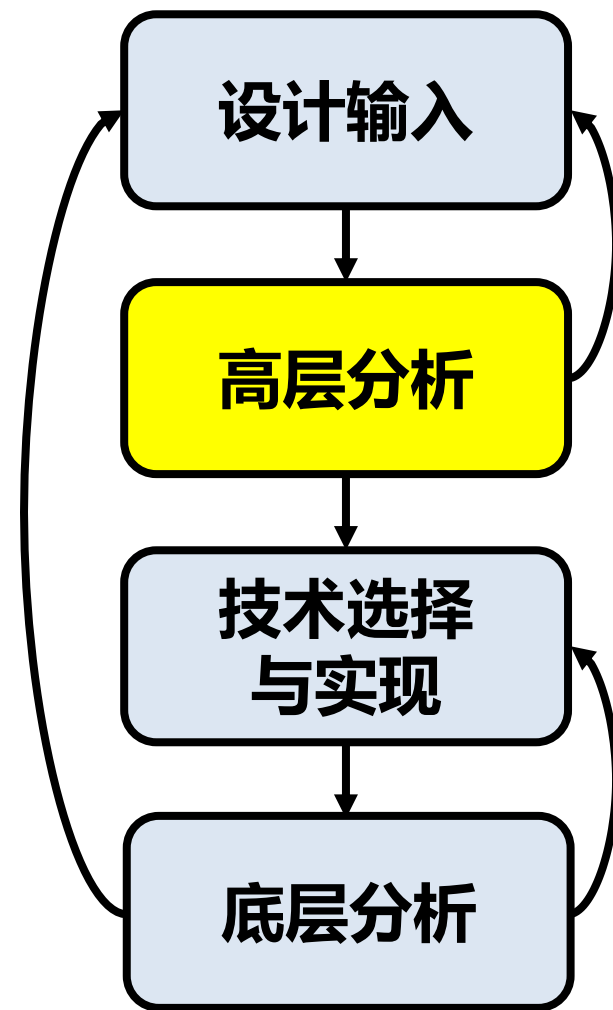- 高层分析的目的
 - 功能正确性
 - 初步进行
 - 时序分析
 - 功耗分析
 - 成本分析（资源占用、芯片规模、实现方式）
- 采用的通用工具
 - 模拟器：检查功能正确性
 - 静态时序分析：基于时间模型、以及库原件参数初步估算电路延迟时间




设计流程—实现与底层分析

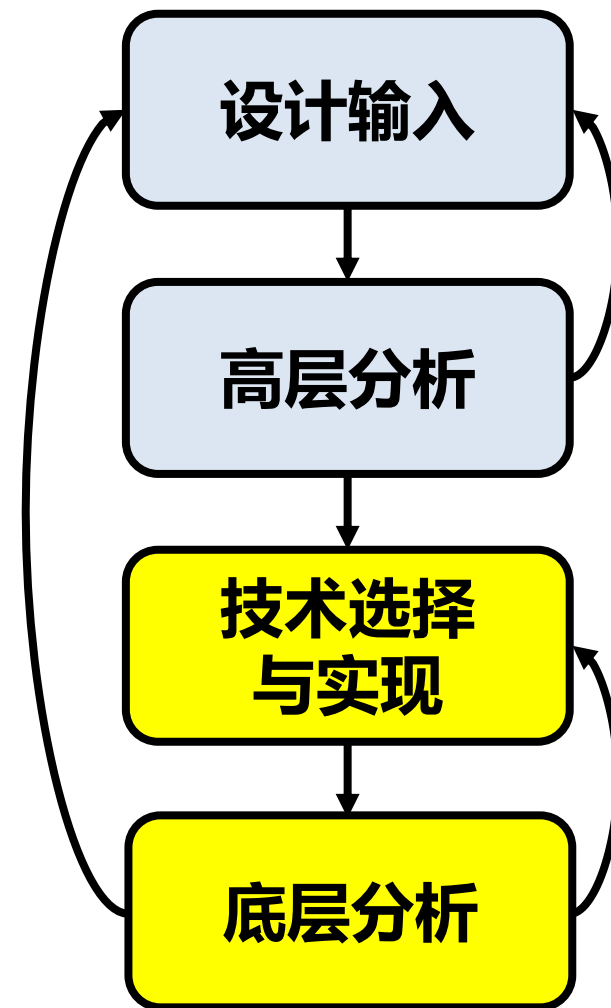- 芯片实现（技术相关）
 - 把网表转化成详细的技术实现
 - 扩展库原件
 - 性能相关的细节：分区、摆放、连线
- 底层分析
 - 仿真和分析工具用来实现底层检查
 - 精确的时序模型
 - 线延时
 - 对FPGA来说，这一步可以用实物芯片测试




网表在设计流程中的作用

网表：
用来实现各设计步骤内部、
以及设计步骤间的数据交互

 

设计输入

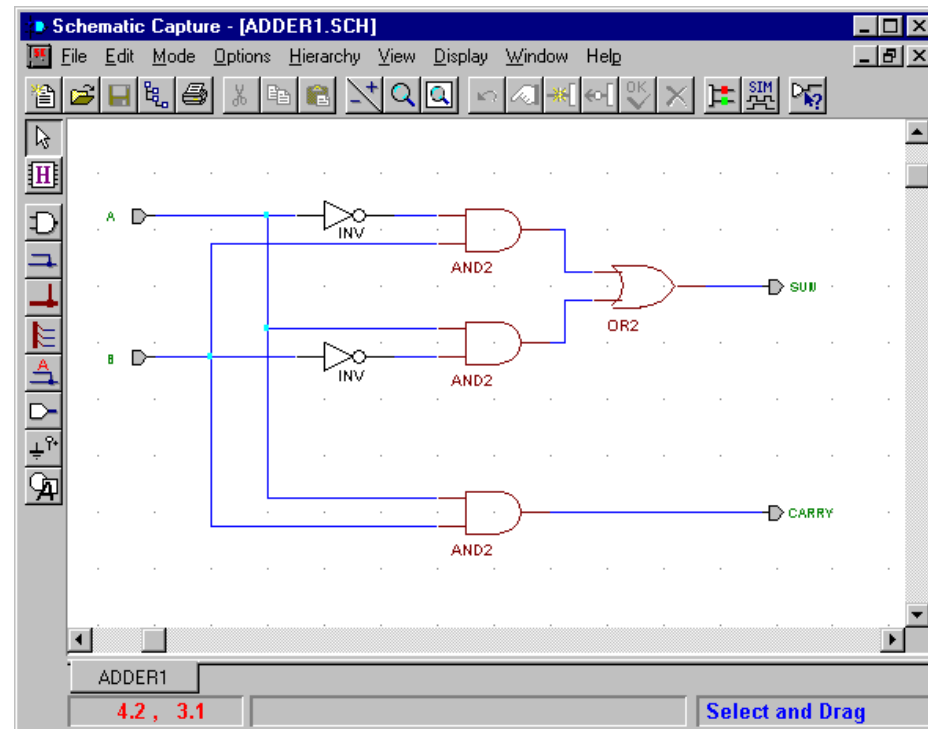- 电路图是工业界广泛采用的标准，其特点为
 - 电路图直观，能很好匹配门级或框图级描述
 - 一定程度上是面向物理实现的
 - 需要专用的编辑软件来画
 - 对复杂系统，除非使用很好的层级设计方法，电路图很难被理解
- 芯片设计领域，硬件描述语言(HDLs)是新的标准
- 但对于板级设计，仍使用电路图



硬件描述语言(HDLs)

- 基本想法
 - 采用两种基本形式的语言结构来描述电路
 - 结构描述类似于于层级网表
 - 行为描述采用高层结构模型（类似于传统的编程）
- 起源于用来帮助进行设计抽象、以及仿真
 - 现在通过“综合工具”可以自动把HDL描述的电路行为直接转换成门级网表
 - 极大提高了设计者的生产率
 - 这可能会使人误以为硬件设计已经退化到编程

```
1  Decoder( output x0 ,x1 ,x2 ,x3 ;
2             inputs a ,b)
3  {   wire abar , bbar ;
4       inv( bbar , b );
5       inv( abar , a );
6       nand( x0 , abar , bbar );
7       nand( x1 , abar , b   );
8       nand( x2 , a   , bbar );
9       nand( x3 , a   , b   );
10  }
11  "Behavioral" example:
12  Decoder( output x0 ,x1 ,x2 ,x3 ;
13             inputs a ,b)
14  {   case [ a b ]
15       00: [ x0 x1 x2 x3 ] = 0x0 ;
16       01: [ x0 x1 x2 x3 ] = 0x2 ;
17       10: [ x0 x1 x2 x3 ] = 0x4 ;
18       11: [ x0 x1 x2 x3 ] = 0x8 ;
19       endcase ;
20  }
```



设计方法学

设计的结构和
功能（行为）

HDL
Specification

Simulation

Synthesis

设计验证：电路行为是否与
需要功能一致的？

- 功能、I/O状态
- 寄存器级（结构Architecture）
- 逻辑门级（门）
- 晶体管级（电气特性）
- 时序波形行为

生成门级网表
映射到具体的
电路实现


Verilog 简介

- Module 用于描述电路的一个部件
- 采用两种方法
 - 结构化 (Structural Verilog)
 - 列出元件以及他们之间的连接关系
 - 与电路图类似，所不同是采用文本：网表
 - 写起来繁琐，很难读懂
 - 如果没有集成设计工具，这种方法很必要
 - 行为级 (Behavioral Verilog)
 - 描述部件做什么，而不是怎么做
 - 综合成具备该行为的电路
 - 生成电路的结果取决于综合工具的质量
- 用多个Module 建立一个层次化的设计



结构模型- XOR
 
```
1 module xor_gate ( out, a, b );
2   input          a, b;
3   output         out;
4   wire          abar, bbar, t1, t2;
5       inverter invA (abar, a);
6       inverter invB (bbar, b);
7       and_gate  and1 (t1, a, bbar);
8       and_gate  and2 (t2, b, abar);
9       or_gate   or1 (out, t1, t2);
10 endmodule
```




- 采用基本门电路，组成更复杂的电路
- 注意使用声明的线（Wire）
- 默认标识符是线

结构模型: 2-to1 mux

```
1 //2-input multiplexor in gates
2 module mux2 (in0, in1, select, out);
3     input in0,in1,select;
4     output out;
5     wire s0,w0,w1;
6
7     not (s0, select);
8     and (w0, s0, in0),
9         (w1, select, in1);
10    or  (out, w0, w1);
11 endmodule // mux2
```

 - 注释
- “module”
- 端口列表
- 端口声明
- 线类型
- 基本门
- 实例名称
- 类型声明



简单的行为级模型

- 组合逻辑
 - 描述输出是输入的逻辑函数
 - 注意使用 **assign** 关键词，连续赋值

```
1 module and_gate (out , in1 , in2);  
2   input in1 , in2;  
3   output out;  
4   assign out = in1 & in2;  
5 endmodule
```

基本部件的输出位于端口列表的前面

该限制对于一般的 **Module** 不适用

When is this “evaluated”?



2-to-1 mux 的行为级描述

```
1 // Behavioral model of 2-to-1
2 // multiplexor.
3 module mux2 (in0,in1,select,out);
4 input in0,in1,select;
5 output out;
6 //
7 reg out;
8
9 always @ (in0 or in1 or select)
10     if (select) out=in1;
11     else out=in0;
12
13 endmodule // mux2
```

Sensitivity list

- 行为级描述采用关键词 *always*, 随后是一个赋值过程块
- 赋值的目标输出必须是Reg类型
- 但不是真正的寄存器
- 与 wire 类型不同, wire类型的目的端口的赋值可以连续更新, Reg类型的目的端口赋值只有在赋值执行时才会更新
- 初始化声明可选择



行为级描述 4-to1 mux

```
1 //Does not assume that we have
2 //defined a 2-input mux.
3 //4-input mux behavioral description
4 module mux4 (in0, in1, in2, in3, select, out);
5     input in0, in1, in2, in3;
6     input [1:0] select;
7     output out;
8     reg out;
9
10    always @ (in0 in1 in2 in3 select)
11        case (select)
12            2' b00: out=in0;
13            2' b01: out=in1;
14            2' b10: out=in2;
15            2' b11: out=in3;
16        endcase
17 endmodule // mux4
```

- 没有实例化其他Module
- Case 结构与嵌套的 if 结构等价
- 定义：结构描述是指由多个例化的子模块及其连接关系定义的，实现特定逻辑功能的模块
- 行为描述使用高级语言的结构体和操作符实现
- Verilog程序可以包含行为结构体、以及子模块例化的混合描述



结构和行为描述混合的模块

```
1  module full_addr (S, Cout, A, B, Cin ); 4-bit ripple adder
2  input    A, B, Cin;
3  output   S, Cout;
4  assign {Cout, S} = A + B + Cin;
5  endmodule
```

行为描述

```
1  module adder4 (S, Cout, A, B, Cin );
2  input    [3:0] A, B;
3  input    Cin;
4  output   [3:0] S;
5  output   Cout;
6  wire     C1, C2, C3;
7  full_addr fa0 (S[0], C1,  A[0], B[0], Cin);
8  full_addr fa1 (S[1], C2,  A[1], B[1], C1);
9  full_addr fa2 (S[2], C3,  A[2], B[2], C2);
10 full_addr fa3 (S[3], Cout,A[3], B[3], C3);
11 endmodule
```

结构描述

注意：加法器的端口顺序



Verilog数据类型和取值

- Bits – wire上的允许取值
 - 0, 1
 - X - 无关/未确定
 - Z - 未驱动, 三态
- Vectors of bits
 - A[3:0] – 4位向量: A[3], A[2], A[1], A[0]
 - 当作无符号整型值处理
 - 例如, $A < 0$??
 - 合并多个bits或vectors成为一个新的向量(vector)
 - e.g., sign extend
 - $B[7:0] = \{A[3], A[3], A[3], A[3], A[3:0]\};$
 - $B[7:0] = \{3\{A[3]\}, A[3:0]\};$
 - Style: Use $a[7:0] = b[7:0] + c;$
Not: $a = b + c;$ // 需要看一下声明



Verilog 数

- 14 - 普通十进制数
- -14 - 2的补码表示
- 12' b0000_0100_0110 - 12 bits 二进制数, 忽略 "_"
- 12' h046 - 12 bits 16进制数
- Verilog 中的值是无符号数
 - 例如, $C[4:0] = A[3:0] + B[3:0];$
 - if $A = 0110$ (6) and $B = 1010$ (-6)
 $C = 10000$ not 00000
其中B 在高位补 "0" , 而不是符号位扩展



Verilog 操作符

>	greater than	Relational
>=	greater than or equal to	Relational
<	less than	Relational
<=	less than or equal to	Relational
==	logical equality	Equality
!=	logical inequality	Equality
===	case equality	Equality
!==	case inequality	Equality
&	bit-wise AND	Bit-wise
^	bit-wise XOR	Bit-wise
^~ or ~^	bit-wise XNOR	Bit-wise
	bit-wise OR	Bit-wise
&&	logical AND	Logical
	logical OR	Logical
?:	conditional	Conditional

Verilog Operator	Name	Functional Group
()	bit-select or part-select	
()	parenthesis	
!	logical negation	Logical
~	negation	Bit-wise
&	reduction AND	Reduction
	reduction OR	Reduction
~&	reduction NAND	Reduction
~	reduction NOR	Reduction
^	reduction XOR	Reduction
~^ or ^~	reduction XNOR	Reduction
+	unary (sign) plus	Arithmetic
-	unary (sign) minus	Arithmetic
{}	concatenation	Concatenation
{{}}	replication	Replication
*	multiply	Arithmetic
/	divide	Arithmetic
%	modulus	Arithmetic
+	binary plus	Arithmetic
-	binary minus	Arithmetic
<<	shift left	Shift
>>	shift right	Shift



Verilog 变量


- wire
 - Wire变量用于实现部件端口信号间的连接
- reg
 - Reg变量，在行为描述中用于存储一个值
 - 通常与电路中的一个线对应
 - Reg变量并不意味着在电路中一定需要一个寄存器
- 使用注意
 - 不要把reg赋值与组合逻辑中的连续赋值混淆
 - Reg 一定用在Always模块中（时序逻辑，后续会讲到）



Verilog Module

- 与一个电路的部件对应
 - 参数列表 (Parameter list) 是该部件对外连接的端口列表
 - 端口声明为三种: “input”, “output” or “inout”
 - “inout” 端口用于实现三态总线
 - 端口声明隐含着该端口是一个wire型变量, 如果用在Always模块中, 需要单独声明称reg类型
 
```
1  module full_addr (A, B, Cin, S, Cout);  
2  input      A, B, Cin;  
3  output     S, Cout;  
4      assign {Cout, S} = A + B + Cin;  
5  endmodule
```



Verilog 连续赋值

- 赋值计算是连续的
- 赋值与某个连接对应，或者与一个给定的简单功能部件关联
- 赋值目标不是一个reg变量
- 是一种数据流特征

1 `assign A = X | (Y & ~Z);`

使用布尔操作符
(~ 逐位取反, ! 逻辑非)

2 `assign B[3:0] = 4'b01XX;`

每一位可以有4种取值
(0, 1, X, Z)

3 `assign C[15:0] = 4'h00ff;`

变量可以多位数据宽度
(MSB:LSB)

4 `assign #3 {Cout, S[3:0]} = A[3:0] + B[3:0] + Cin;`

多个赋值语句可以合并成一个

使用算术操作符

延迟执行计算操作，只用于仿真，不可综合



Comparator 举例(1)

```
1  module Compare1 (A, B, Equal , Alarger , Blarger );  
2  input      A, B;  
3  output     Equal , Alarger , Blarger ;  
4      assign Equal = (A & B) | (~A & ~B);  
5      assign Alarger = (A & ~B);  
6      assign Blarger = (~A & B);  
7  endmodule
```

什么时候执行计算?

综合后生成什么?



Comparator 举例(2)

```
1  // Make a 4-bit comparator from 4 1-bit comparators
2  module Compare4(A4, B4, Equal, Alarger, Blarger);
3  input  [3:0] A4, B4;
4  output Equal, Alarger, Blarger;
5  wire e0, e1, e2, e3, A10, A11, A12, A13, B10, B11, B12, B13;
6      Compare1 cp0(A4[0], B4[0], e0, A10, B10);
7      Compare1 cp1(A4[1], B4[1], e1, A11, B11);
8      Compare1 cp2(A4[2], B4[2], e2, A12, B12);
9      Compare1 cp3(A4[3], B4[3], e3, A13, B13);
10 assign Equal = (e0 & e1 & e2 & e3);
11 assign Alarger = (A13 | (A12 & e3) |
12                  (A11 & e3 & e2) |
13                  (A10 & e3 & e2 & e1));
14 assign Blarger = (~Alarger & ~Equal);
15 endmodule
```

是否有更好的方法?

行为级描述如何写?



简单行为模型- always 块

- *always* 块

- 总是等待触发信号的变化
- 然后执行块内的赋值操作

不是一个真正的寄存器
因为赋值目标在 “**Always**” 块内，
所有需要一个register型变量

```
1  module and_gate (out, in1, in2);  
2  input    in1, in2;  
3  output   out;  
4  reg      out;  
5  always @(in1 or in2)  
6      begin  
7          out = in1 & in2;  
8      end  
9  endmodule
```

指明块内的语句什么时候执行，
哪些信号会触发执行过程



always 块

- 用于描述电路功能的一段程序
 - 可以包含很多语句，如if, for, while, case等
 - 在 “Always” 块中的语句顺序执行
 - 阻塞赋值
 - 连续赋值 “ \leq ” 会并行执行，非阻塞
 - 整个 “Always” 块会在同一时刻立即执行
 - 但其执行含义会被顺序解释
 - 仿真时的微时刻，和宏时刻
 - 综合
 - 电路功能的最终输出取决于当前的一组输入
 - 中间的赋值结果不重要，只关心最终结果
- begin/end 是块的起始和结束标志语句




Verilog 生成什么存储元件

- 语句的表达方式生成组合逻辑
 - 完成输入到输出间的映射关系
- 存储元件携带相同的值及时向前传输



状态举例——阻塞赋值

 
```
1  module shifter (in , clk ,A,B,C);  
2  input in , clk;  
3  output A,B,C;  
4  reg A, B, C;  
5  always @ (posedge clk)  
6      begin  
7          C = B;  
8          B = A;  
9          A = in ;  
10     end  
11 endmodule
```



阻塞赋值语句顺序解释
但执行动作同时发生

状态举例- 非阻塞赋值
 
```
1  module shifter (in , clk ,A,B,C);
2  input in , clk ;
3  output A,B,C;
4  reg A, B, C;
5  always @ (posedge clk)
6      begin
7          C <= B;
8          B <= A;
9          A <= in ;
10     end
11 endmodule
```



- 非阻塞: 所有语句被并行解释
 - 所有赋值语句右侧的计算先完成
 - 然后所有赋值语句同时

“完全” 赋值

- 如果一个“Always”块执行了，某个变量未被赋值
 - 变量将保留原来的取值（设想隐含的状态）
 - 非组合逻辑，会插入锁存器（隐含着存储器）
 - 这通常不是所期望的，尤其对新手来说
- 每个在“Always”块内被赋值的变量都应该包含了该变量可能发生改变的所有情况



“不完全” 触发

- 遗漏输入触发条件会导致生成时序逻辑
- 如，以下代码中的 “与” 门输出依赖于输入的历史取值

```
1  module and_gate (out , in1 , in2 );  
2      input          in1 , in2 ;  
3      output         out ;  
4      reg            out ;  
5      always @(in1 )  
6          begin  
7              out = in1 & in2 ;  
8          end  
9  endmodule
```

这段代码会生成什么样的硬件电路？



多位向量行为模型

```
1 // Behavioral model of 32-bitwide 2-to-1 multiplexor.
2 module mux32 (in0 , in1 , select , out );
3 input  [31:0] in0 , in1 ;
4 input      select ;
5 output [31:0] out ;
6 reg [31:0] out ;
7 always @ ( in0 or in1 or select )
8     if (select) out=in1 ;
9     else out=in0 ;
10 endmodule // Mux
11
12 // Behavioral model of 32-bit adder.
13 module add32 (S,A,B);
14 input  [31:0] A,B;
15 output [31:0] S;
16 reg [31:0] S;
17 always @ (A or B)
18     S = A + B;
19 endmodule // Add
```

输入、输出都是32位向量



层级描述与位向量

```
1  // Assuming we have already
2  // defined a 2-input mux (either
3  // structurally or behaviorally ,
4  // 4-input mux built from 3 2-input muxes
5  module mux4 (in0 , in1 , in2 , in3 , select , out );
6  input in0 , in1 , in2 , in3 ;
7  input [1:0] select ;
8  output out ;
9  wire w0 , w1 ;
10 mux2
11     m0 (.select(select[0]), .in0(in0), .in1(in1), .out(w0)),
12     m1 (.select(select[0]), .in0(in2), .in1(in3), .out(w1)),
13     m3 (.select(select[1]), .in0(w0), .in1(w1), .out(out));
14 endmodule // mux4
```

例化方法类似于元件引用

Select信号两位宽

采用命名的端口赋值方法



Verilog if

```
1 // Simple 4–1 mux
2 module mux4 (sel , A, B, C, D, Y);
3   input [1:0] sel;      // 2–bit control signal
4   input A, B, C, D;
5   output Y;
6   reg Y;               // target of assignment
7   always @(sel or A or B or C or D)
8     if (sel == 2' b00) Y = A;
9     else if (sel == 2' b01) Y = B;
10    else if (sel == 2' b10) Y = C;
11    else if (sel == 2' b11) Y = D;
12 endmodule
```

- 与C语言的 if语句语法相同
- 顺序语义，同时执行



Verilog if

```
1  // Simple 4—1 mux
2  module mux4 (sel , A, B, C, D, Y);
3  input [1:0] sel;    // 2—bit control signal
4  input A, B, C, D;
5  output Y;
6  reg Y;              // target of assignment
7  always @(sel or A or B or C or D)
8      if (sel[0] == 0)
9          if (sel[1] == 0) Y = A;
10         else            Y = B;
11     else
12         if (sel[1] == 0) Y = C;
13         else            Y = D;
14 endmodule
```



Verilog case

```
1 // Simple 4—1 mux
2 module mux4 (sel , A, B, C, D, Y);
3   input [1:0] sel;    // 2—bit control signal
4   input A, B, C, D;
5   output Y;
6   reg Y;              // target of assignment
7   always @(sel or A or B or C or D)
8     case (sel)
9       2' b00: Y = A;
10      2' b01: Y = B;
11      2' b10: Y = C;
12      2' b11: Y = D;
13    endcase
14 endmodule
```

- 顺序执行的 cases
 - 只有第一个匹配的Case条件才会被执行
 - 可以用默认的Case
- Case条件自顶向下逐一检查



Verilog case

```
1 // Simple binary encoder (input is 1-hot)
2 module encode (A, Y);
3   input  [7:0] A;      // 8-bit input vector
4   output [2:0] Y;      // 3-bit encoded output
5   reg     [2:0] Y;     // target of assignment
6   always @(A)
7     case (A)
8       8' b00000001: Y = 0;
9       8' b00000010: Y = 1;
10      8' b00000100: Y = 2;
11      8' b00001000: Y = 3;
12      8' b00010000: Y = 4;
13      8' b00100000: Y = 5;
14      8' b01000000: Y = 6;
15      8' b10000000: Y = 7;
16      default:      Y = 3' bX; // Don't care when input is not 1-hot
17    endcase
18 endmodule
```

- 如果没有默认case选项，本例将为Y逻辑变量生成锁存器
- 牢记，我们是在设计硬件，不是在写程序！
- 为变量赋值“X”，意味着综合器可以为该变量分配任何值



Verilog case (续)

```
1  // Priority encoder
2  module encode (A, Y);
3  input  [7:0] A;      // 8-bit input vector
4  output [2:0] Y;      // 3-bit encoded output
5  reg     [2:0] Y;      // target of assignment
6  always @(A)
7      case (1' b1)
8          A[0]:      Y = 0;
9          A[1]:      Y = 1;
10         A[2]:      Y = 2;
11         A[3]:      Y = 3;
12         A[4]:      Y = 4;
13         A[5]:      Y = 5;
14         A[6]:      Y = 6;
15         A[7]:      Y = 7;
16         default: Y = 3' bX; // Don't care when input is all 0's
17     endcase
18 endmodule
```

- Cases语句被顺序执行
- 例中的Case会实现一个优先级编码器



并行 Case

```
1 // simple encoder
2 module encode (A, Y);
3   input  [7:0] A;      // 8-bit input vector
4   output [2:0] Y;      // 3-bit encoded output
5   reg     [2:0] Y;     // target of assignment
6   always @(A)
7     case (1' b1)      // synthesis parallel-case
8       A[0]: Y = 0;
9       A[1]: Y = 1;
10      A[2]: Y = 2;
11      A[3]: Y = 3;
12      A[4]: Y = 4;
13      A[5]: Y = 5;
14      A[6]: Y = 6;
15      A[7]: Y = 7;
16      default: Y = 3' bX; // Don't care when input is all 0's
17    endcase
18 endmodule
```

- 优先级编码器要比简单编码器占用更多逻辑资源
- 如果已知编码器输入是单bit有效，可以告诉综合器
- 并行case写法表示Case条件的顺序无关，可以用普通编码器实现该设计



Verilog casex

- 与case类似，但Casex条件中允许包含 “X” 取值
- 当计算Case条件时，取值为 “X” 的条件不考虑
- 换句话说，可以不考虑那些位的取值



casex 举例

```
1  // Priority encoder
2  module encode (A, valid , Y);
3  input  [7:0] A;      // 8-bit input vector
4  output [2:0] Y;      // 3-bit encoded output
5  output valid;        // Asserted when an input is not all 0' s
6  reg    [2:0] Y;      // target of assignment
7  reg    valid;
8  always @(A) begin
9      valid = 1;
10     casex (A)
11         8' bXXXXXXX1: Y = 0;
12         8' bXXXXXXX10: Y = 1;
13         8' bXXXXXX100: Y = 2;
14         8' bXXXXX1000: Y = 3;
15         8' bXXX10000: Y = 4;
16         8' bXX100000: Y = 5;
17         8' bX1000000: Y = 6;
18         8' b10000000: Y = 7;
19         default: begin
20             valid = 0;
21             Y = 3' bX; // Don' t care when input is all 0' s
22         end
23     endcase
24 end
25 endmodule
```



Verilog for

```
1  // simple encoder
2  module encode (A, Y);
3  input  [7:0] A;      // 8-bit input vector
4  output [2:0] Y;      // 3-bit encoded output
5  reg     [2:0] Y;      // target of assignment
6  integer i;          // Temporary variables for program only
7  reg [7:0] test;
8  always @(A) begin
9      test = 8b' 00000001;
10     Y = 3' bX;
11     for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
12         if (A == test) Y = N;
13         test = test << 1;
14     end
15 end
16 endmodule
```

- 与C中的for类似
- for 语句在编译的时候执行（类似宏扩展）
 - 只关注计算结果
 - 不关注如何计算
 - 只用在测试用例中，不可综合



另一种行为模型例子

```
1 module life (neighbors, self, out);
2   input      self;
3   input [7:0] neighbors;
4   output     out;
5   reg        out;
6   integer    count;
7   integer    i;
8   always @(neighbors or self) begin
9       count = 0;
10      for (i = 0; i < 8; i = i + 1) count = count + neighbors[i];
11      out = 0;
12      out = out | (count == 3);
13      out = out | ((self == 1) & (count == 2));
14  end
15 endmodule
```

- 计算conway游戏的生命规则
 - 一个没有邻居、或有4个邻居的细胞会死亡
 - 有2个、或3个邻居的细胞会活命

整数是编译时的临时变量

Always块会立即执行，如果没有延迟，会使用最后的结果



Verilog `while/repeat/forever`

- `while (expression) statement`
 - Execute statement while expression is true
- `repeat (expression) statement`
 - Execute statement a fixed number of times
- `forever statement`
 - Execute statement forever




完全case 与并行 case

- // synthesis parallel_case
 - 告诉编译器Case中的条件顺序无关紧要
 - 也就是Case中的条件选项不会相互覆盖
 - 如在状态机中，不可能同时处于多个状态，某一时刻只能处于某一个状态
 - 可给出一种最简单的实现方式
- // synthesis full_case
 - 通知编译器漏掉了某些无关紧要的Case条件
 - 从而避免不完全声明而导致的锁存器



时序逻辑
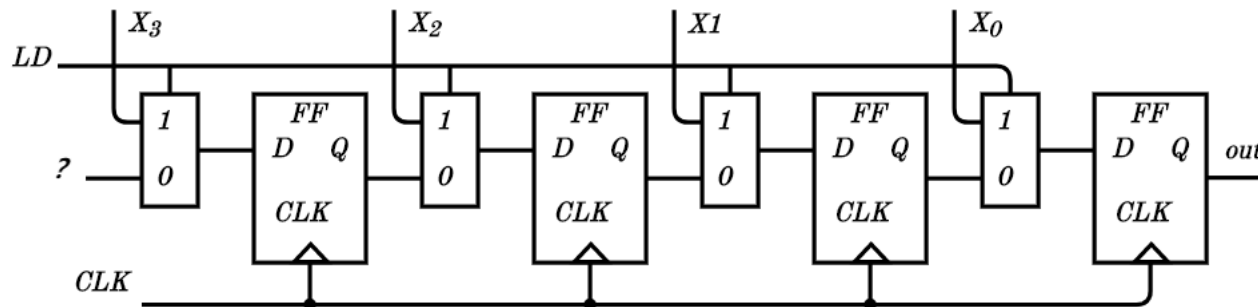
```
1 // Parallel to Serial converter
2 module ParToSer(LD, X, out, CLK);
3   input [3:0] X;
4   input LD, CLK;
5   output out;
6   reg out;
7   reg [3:0] Q;
8   assign out = Q[0];
9   always @ (posedge CLK)
10     if (LD) Q=X;
11     else Q = Q>>1;
12 endmodule // mux2
13
14 module FF (CLK,Q,D);
15   input D, CLK;
16   output Q; reg Q;
17   always @ (posedge CLK) Q=D;
18 endmodule // FF
```



- “always @ (posedge CLK)” 强制使 Q 寄存器的输出在每个仿真周期被更新
- “>>” 操作符不是算数右移，算数右移时左侧补 “0”
- 在非寄存器变量右移时可以用合并方法实现，例如：
 - wire [3:0] A, B;
 - assign B = {1' b0, A[3:1]}



测试用例

Top-level modules written specifically to test sub-modules. Generally no ports.

```
1 module testmux;
2 reg a, b, s;
3 wire f;
4 reg expected;
5 mux2 myMux (.select(s), .in0(a), .in1(b), .out(f));
6     initial
7         begin
8             s=0; a=0; b=1; expected=0;
9             #10 a=1; b=0; expected=1;
10            #10 s=1; a=0; b=1; expected=1;
11        end
12    initial
13        $monitor(
14            "select=%b_in0=%b_in1=%b_out=%b, expected_out=%b_time=%d",
15            s, a, b, f, expected, $time);
16 endmodule // testmux
```

- **initial**模块与**always**模块很像，只是在仿真开始时仅执行一次
- **#n** 指延迟**n**个单位时间（仿真周期）
- **\$monitor** 打印输出
- 还有很多其他系统功能用来实现输出显示，以及仿真控制



总结

- Verilog看起来和C很像，但它是用来描述硬件的
 - 多种物理元素，并行的动作
 - 严格的时间关系
 - 仿真与可综合的基本功能
 - 先设计出你所期望的电路，再用Verilog表达出来
- 理解语言的元素
 - Modules, ports, wires, reg, primitive, continuous assignment, blocking statements, sensitivity lists, hierarchy
 - 通过实验来学习，能更好地理解
- 行为模型描述方法可以隐藏具体的电路结构，但设计者仍需掌控电路结构、数据通信、并行执行、以及时序设计等关键要素



问题和建议?

