

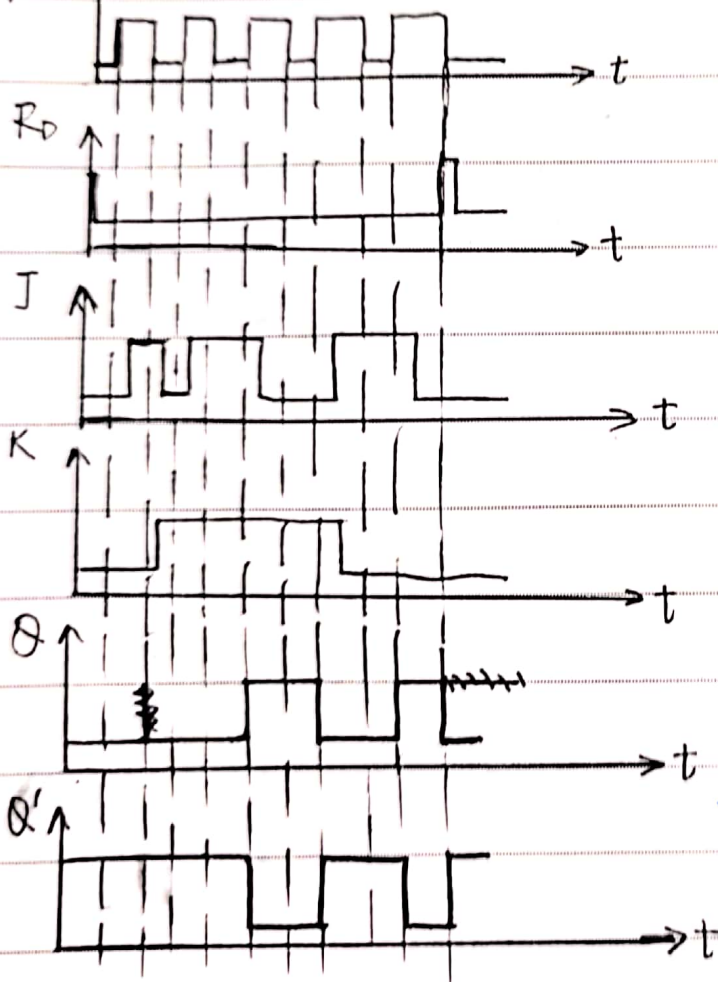


5.6 CLK

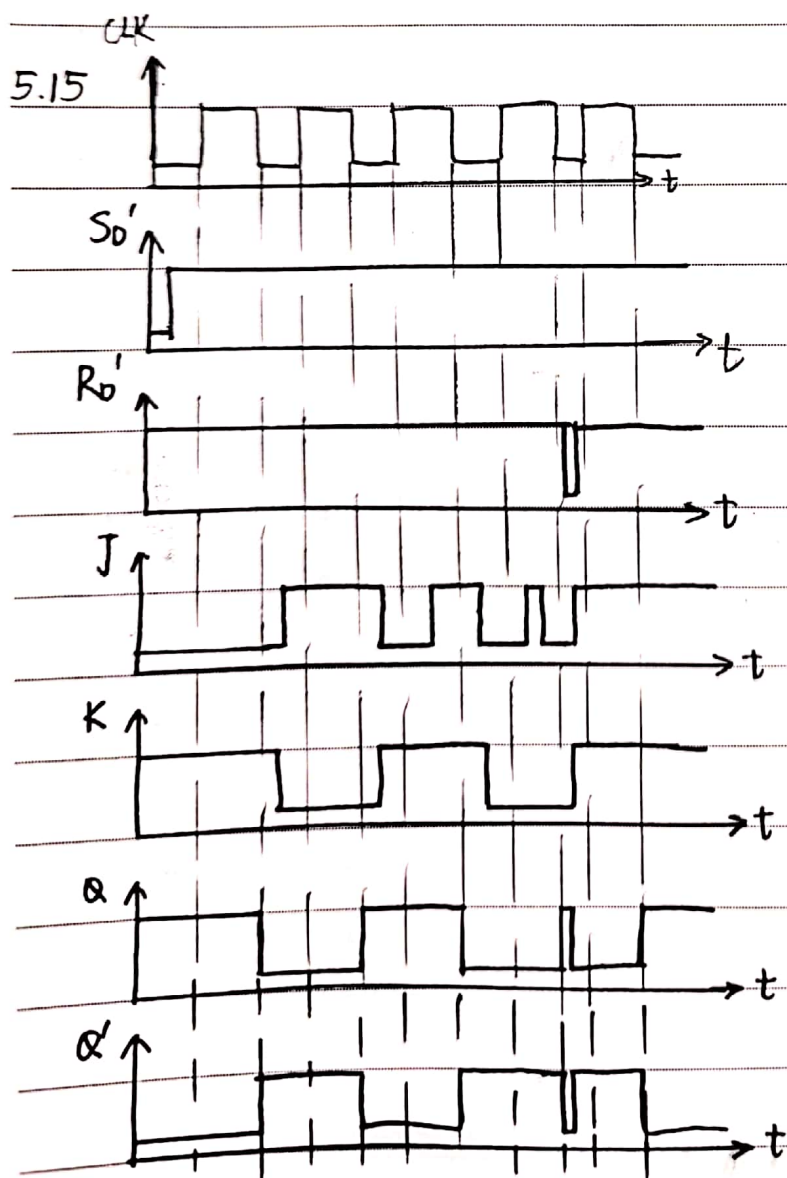


5.9 CLK

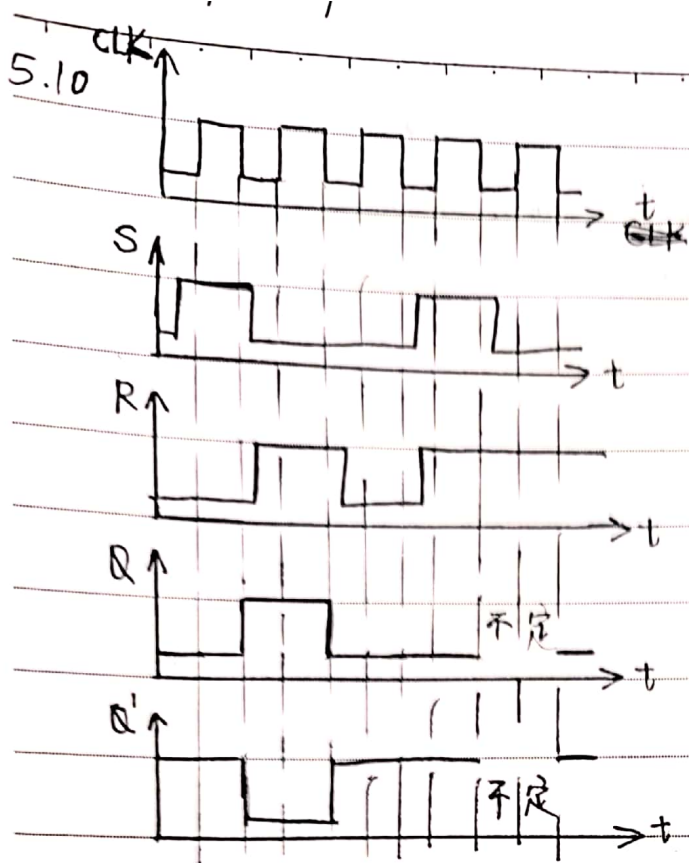




5.20

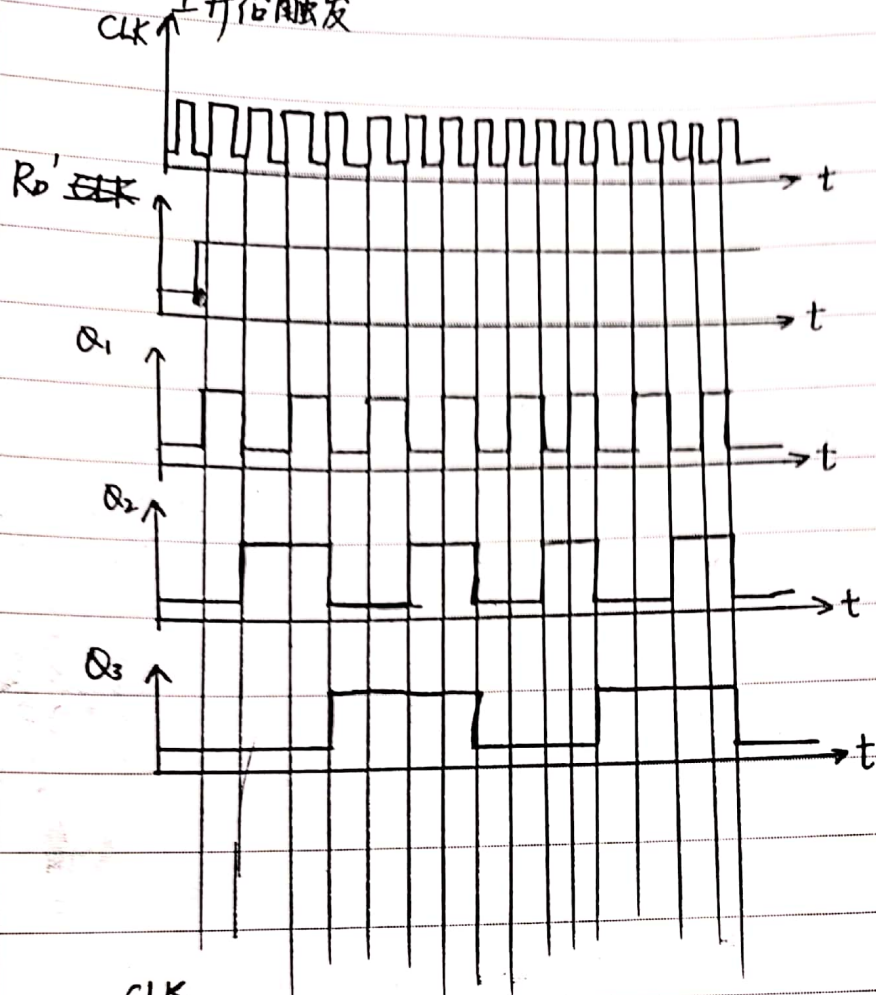该触发器为
上升沿触发

Q_i 由 Q_{i-1} 下降沿触发.
($i=2,3$)

(Q_1' 为 Q_2 和 CLK,
 Q_2' 为 Q_3 和 CLK).

5.24.

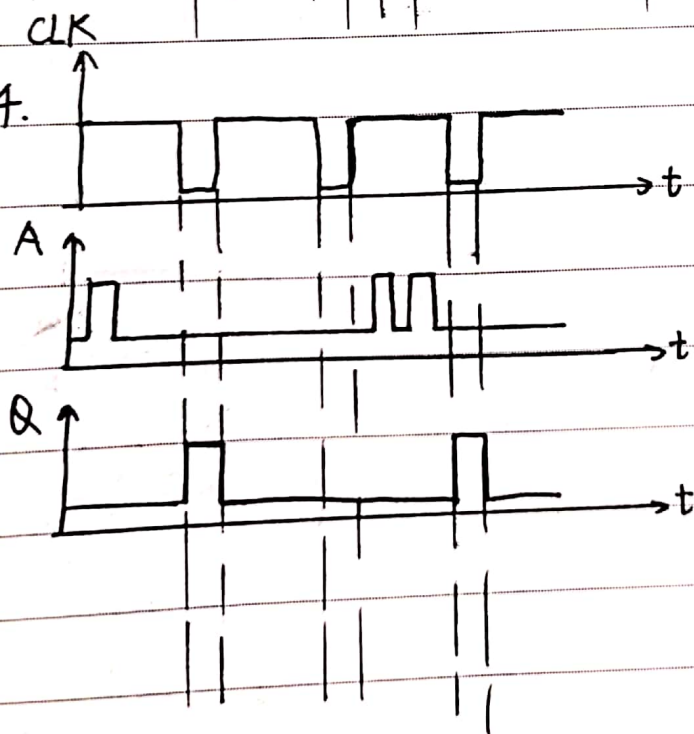

$$R = CLK \cdot Q.$$

$Q=1$ 时, Q 在 CLK 上升沿复位.

